
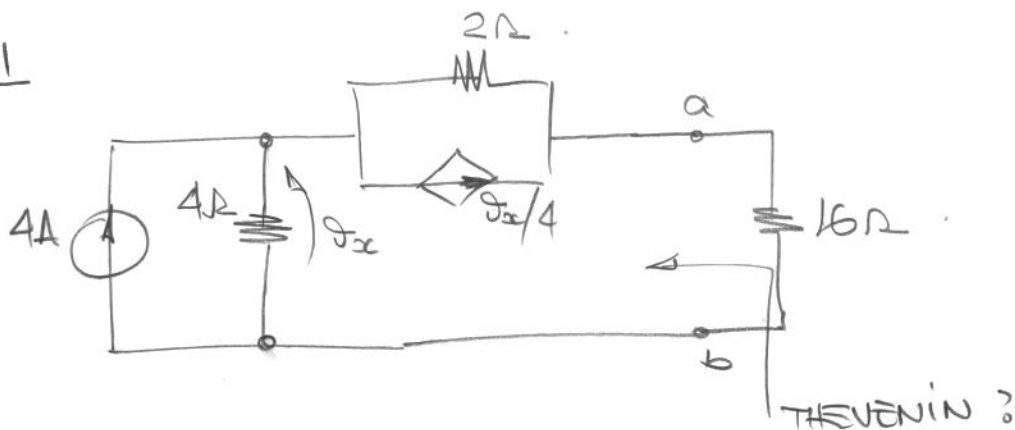


EAS13 - 2º SEM 2010
TURMA A - 1ª PROVA

Q1

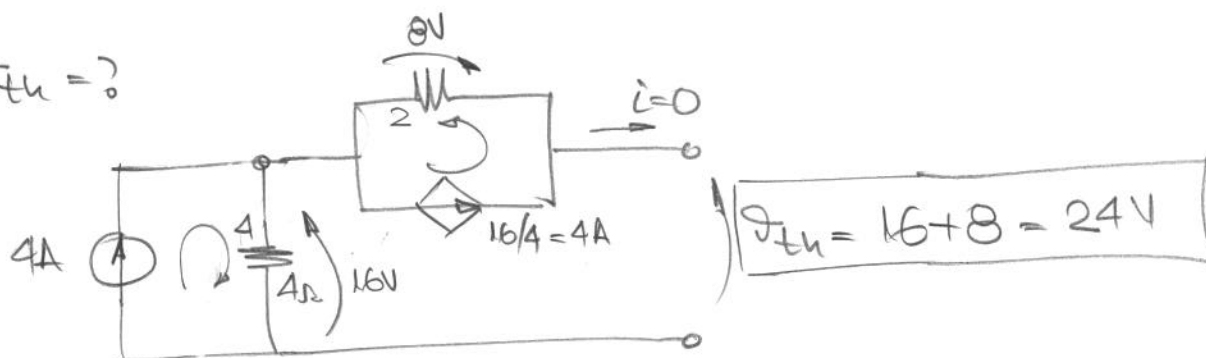


a) $\mathcal{E}_{th} = ?$



b) R_{th} - Como há uma fonte dependente, usamos

$$R_{th} = \mathcal{E}_{th} / I_N$$

$I_N = ?$

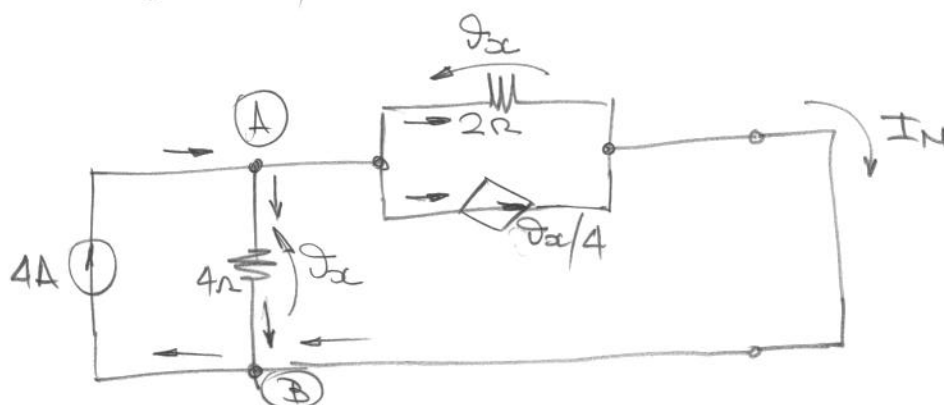


NO NÓ A: LKC $\rightarrow 4 - \frac{i_x}{4} - \frac{i_x}{2} - \frac{i_x}{4} = 0$


ou $\boxed{i_x = 4V}$

PORTANTO, EM B RESULTA: $-4 + I_N + \frac{4}{4} = 0$


$\boxed{I_N = 3A}$

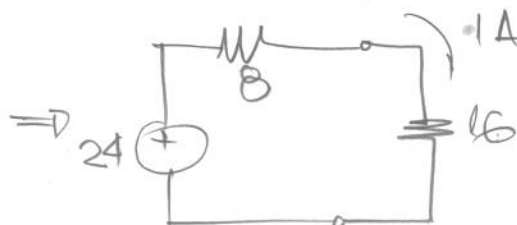$\therefore \boxed{R_{th} = \frac{24}{3} \Omega = 8\Omega}$




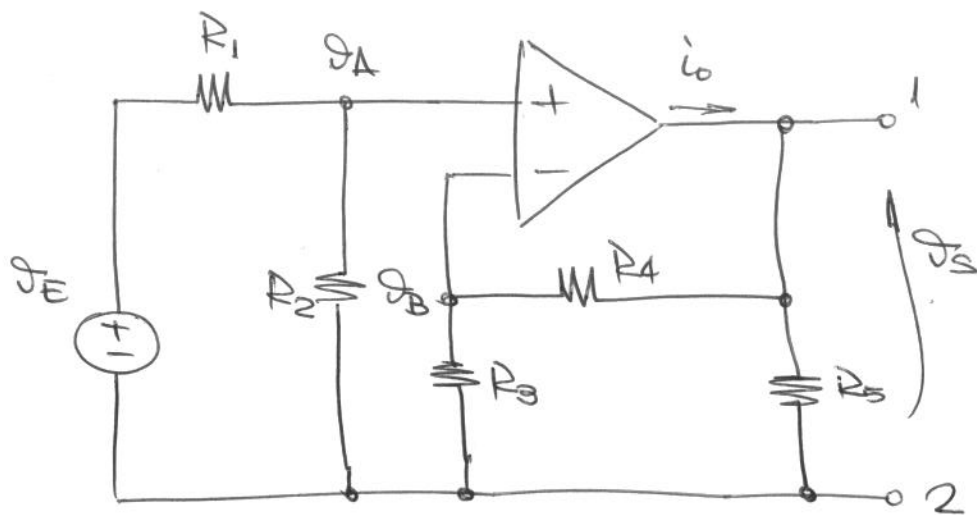


a) $g_A = ?$

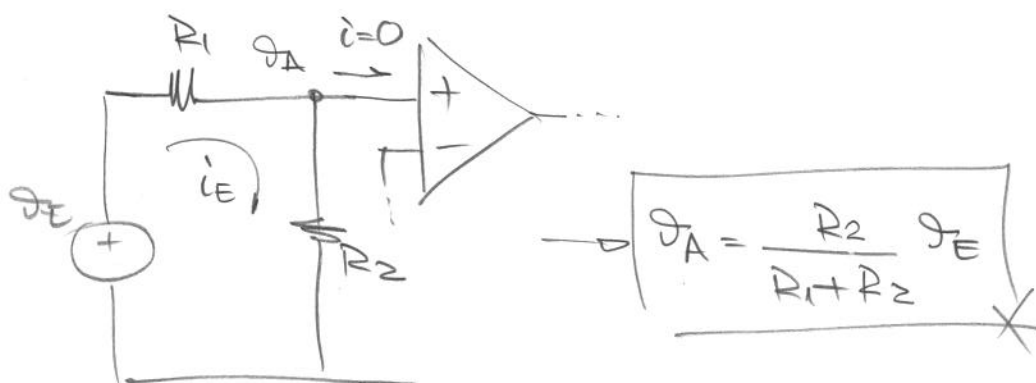

b) $g_B = ?$

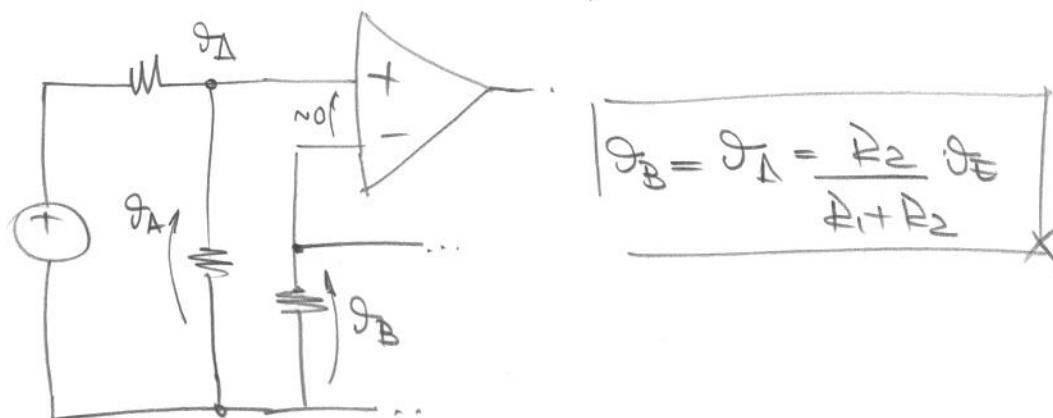

c) $g_C = ?$

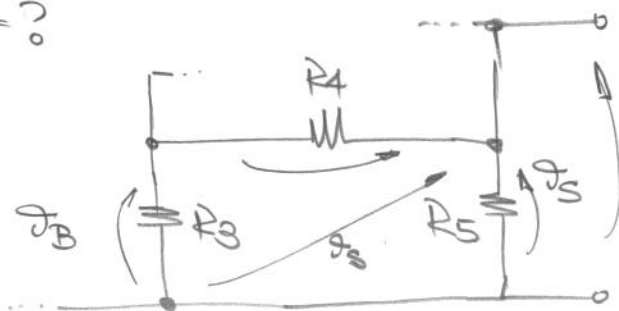


$$g_B = g_S \cdot \frac{R_3}{R_3 + R_4}$$

$$\therefore g_S = g_B \cdot \frac{R_3 + R_4}{R_3}$$

$$g_S = \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) \left(\frac{R_3 + R_4}{R_3} \right) g_E$$

d)

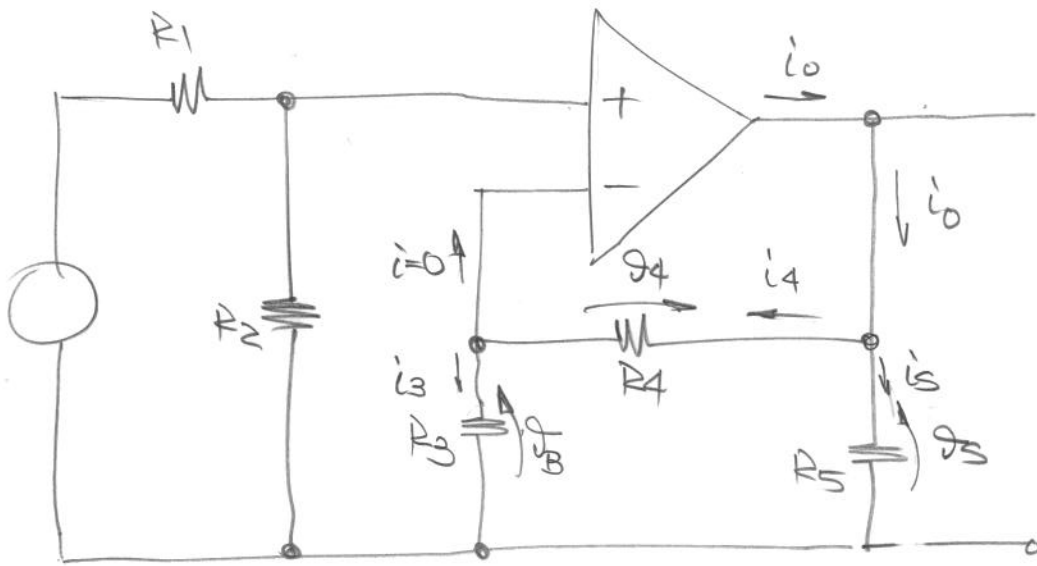

DO CIRCUITO, TEMOS. $i_o = i_4 + i_5$.
 COMO $i_3 = i_4$, ENTÃO $g_3 + g_4 = g_5$ E

$$i_4 = \frac{g_5}{R_3 + R_4}$$

ALÉM DISSO, $i_5 = g_5 / R_5$. PORTANTO,


$$i_o = \left(\frac{1}{R_3 + R_4} + \frac{1}{R_5} \right) g_5$$

$$i_o = \left(\frac{1}{R_3 + R_4} + \frac{1}{R_5} \right) \left(\frac{R_2}{R_2 + R_1} \right) \left(\frac{R_3 + R_4}{R_3} \right) g_E$$

ou


$$i_o = \left(\frac{R_3 + R_4 + R_5}{R_5} \right) \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) \frac{1}{R_3} g_E$$

Q3

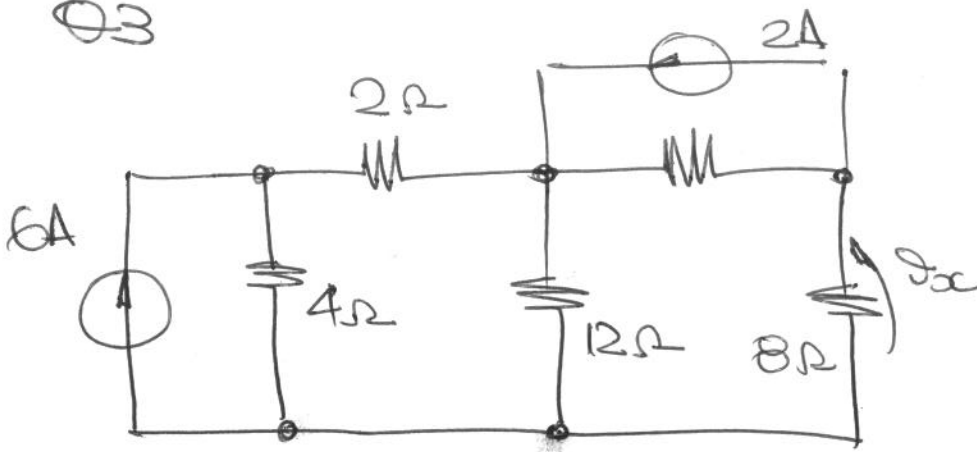


$$i_x = ?$$

GRATO:

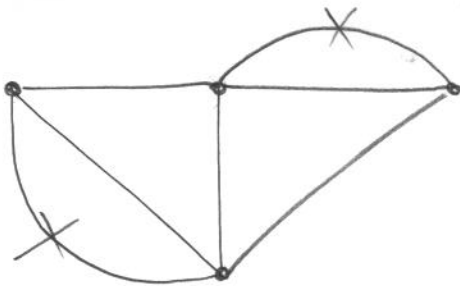

ÁRBOLE:


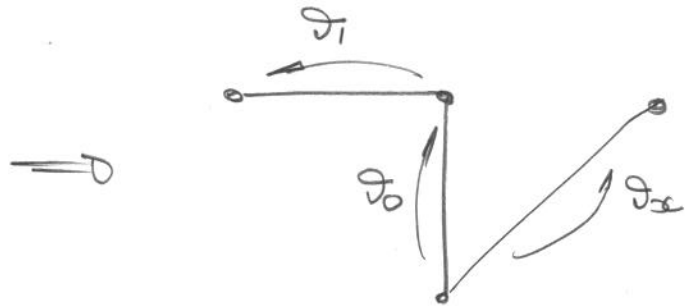


$$N = 4 \text{ NÓS}$$



$$B = 7 \text{ RAMPALOS}$$

$$L = B - N + 1 = 4 \text{ ENLACES}$$

∴ 4 CORRIENTES DE ENLACE.

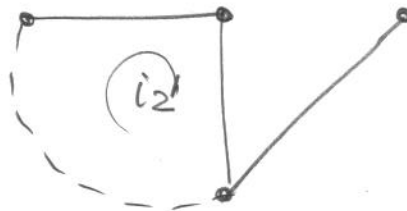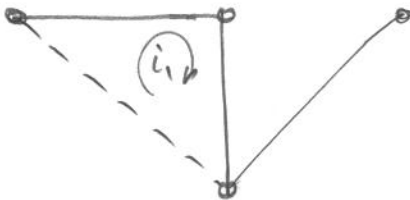


$$i_2 = 6A$$

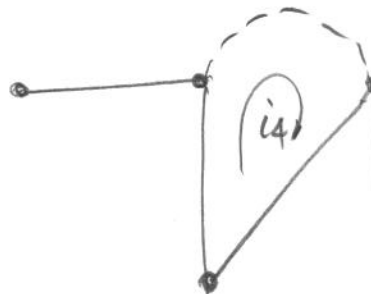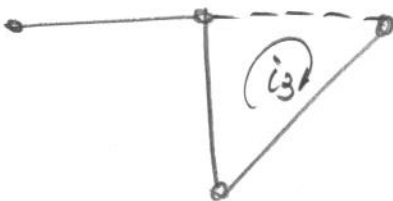

$$i_4 = -2A$$

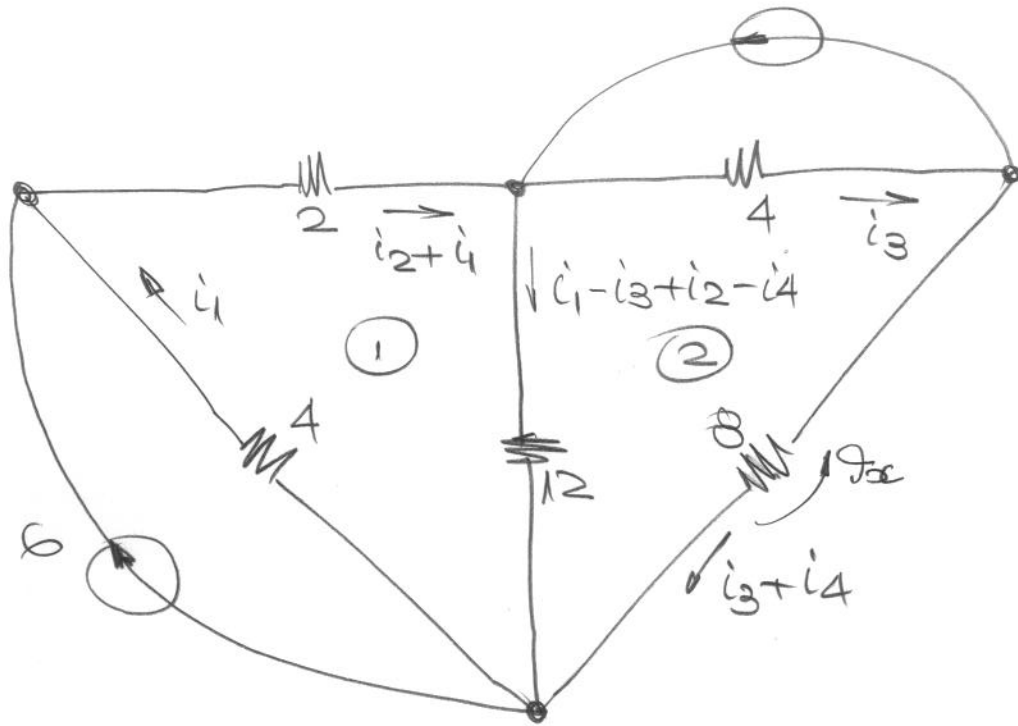ACORDA, USANDO ESSAS CORRENTES NO CIRCUITO



USANDO A LKT NA MALHA (1), JUNTAMENTE COM $i_2 = 6A$ e $i_4 = -2A$, TEMOS

$$3i_1 - 2i_3 = -18$$

7/ A MALHA (2), TEMOS:

$$6i_1 - 12i_3 = -56$$


RESOLVENDO O SISTEMA

$$\begin{cases} 3i_1 - 2i_3 = -18 \\ 6i_1 - 12i_3 = -56 \end{cases} \Rightarrow \begin{aligned} i_1 &= -13/3 A \\ i_3 &= 5/2 A \end{aligned}$$

A TENSÃO v_x é

$$v_x = 8 \times (i_3 + i_4) = 8(2,5 - 2) = 4V$$

Q4

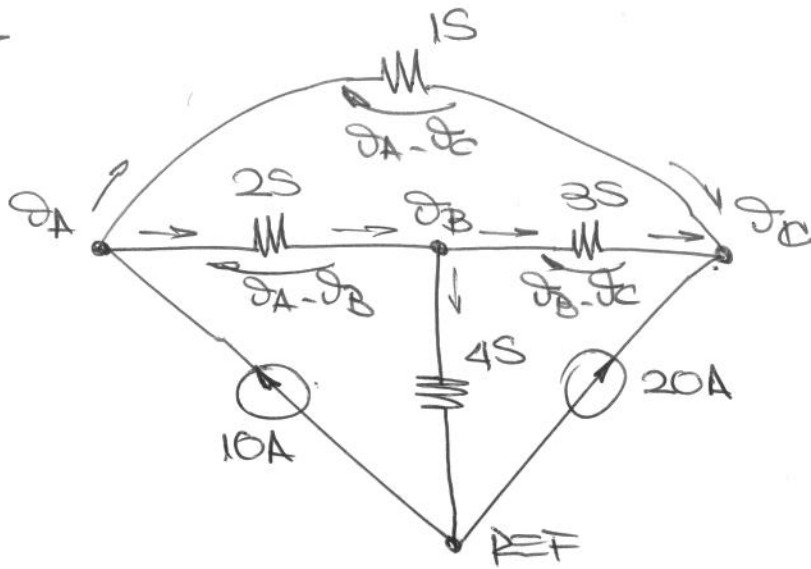

a) EQUAÇÕES NODAIS:

NÓ A: $10 - 2(i_A - i_B) - (i_A - i_C) = 0$

$$\boxed{-3i_A + 2i_B + i_C = -10}$$

NÓ B: $2(i_A - i_B) - 4i_B - 3(i_B - i_C) = 0$


$$\boxed{2i_A - 9i_B + 3i_C = 0}$$

NÓ C: $(i_A - i_C) + 3(i_B - i_C) + 20 = 0$

$$i_A + 3i_B - 4i_C = -20$$

$$\left\{ \begin{array}{l} -3i_A + 2i_B + i_C = -10 \\ 2i_A - 9i_B + 3i_C = 0 \\ i_A + 3i_B - 4i_C = -20 \end{array} \right. \quad \Leftarrow$$

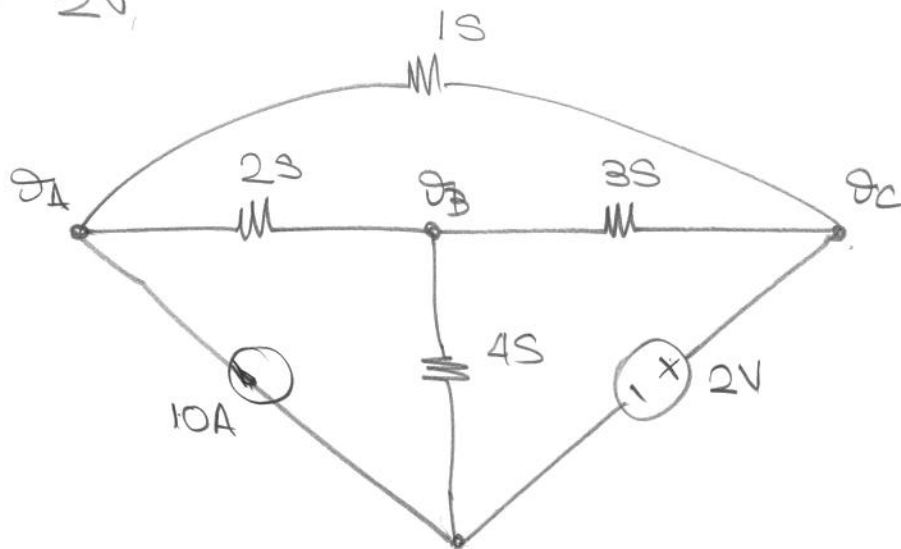b) SUBSTITUIR O GERADOR DE 20A POR UMA DE 2V,



AS EQ. REFERENTES AOS NÓS A E B NÃO MUDAM, NO ENTANTO, AGORA TEMOS $V_C = 2V$. PORTANTO, AS EQ. DOS NÓS A E B FICAM

$$-3i_A + 2i_B + 2 = -10 \rightarrow -3i_A + 2i_B = -12 \quad (1)$$

$$2i_A - 9i_B + 6 = 0 \rightarrow 2i_A - 9i_B = -6 \quad (2)$$

$$-3i_A + 2i_B = -12 \rightarrow i_B = \frac{-12 + 3i_A}{2}$$

$$2i_A - 9 \left(\frac{-12 + 3i_A}{2} \right) = -6$$


$$2i_A + 54 - \frac{27}{2}i_A = -6 \rightarrow i_A \left(2 - \frac{27}{2} \right) = -60$$

$$\boxed{i_A = -60 \cdot \frac{2}{(4 - 27)} = \frac{120}{23} \text{ A}}$$

POTÊNCIA DO GERADOR DE 10A:

$$\boxed{P = 10A \times \frac{120}{23} \text{ V} = \frac{1200}{23} \text{ W}}$$

c) ANÁLISE DA FONTE DE TENSÃO

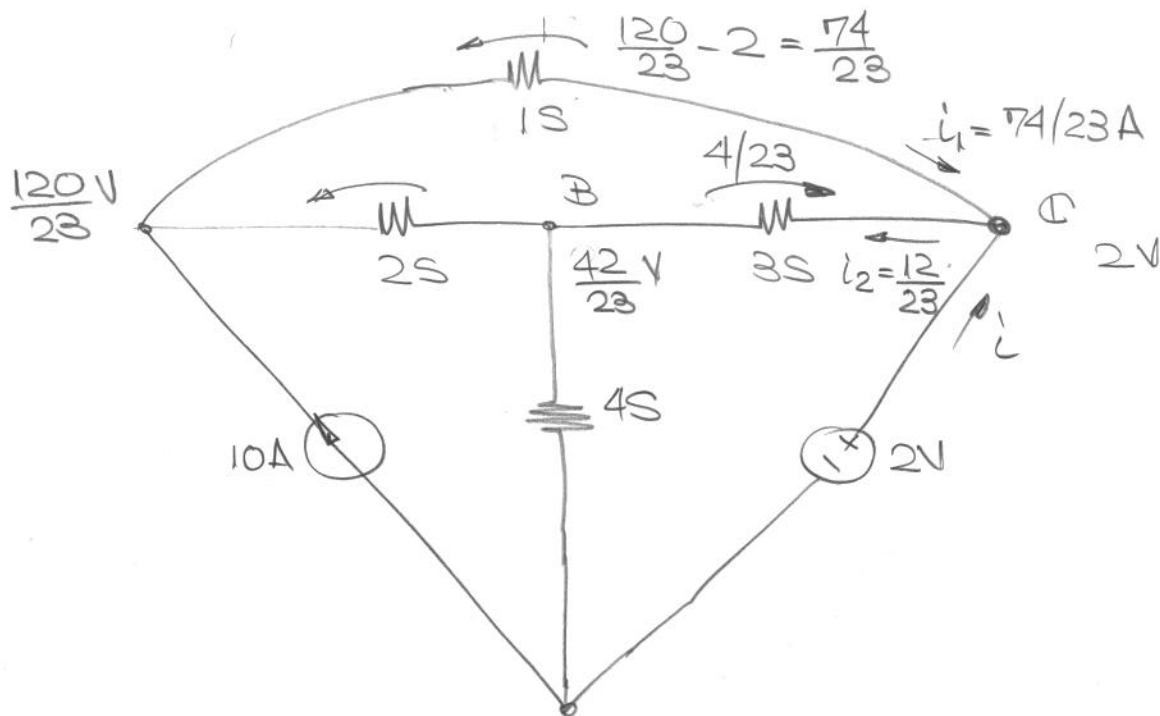

PARA SABERMOS SE A FONTE DE 2V FORNECE OU DISSIPA POTÊNCIA TEMOS QUE DETERMINAR A POLARIDADE DE SUA CORRENTE (i)

PARA TAL PRECISAMOS, ANTES, DAS TENSÕES

$$\begin{aligned} \mathcal{U}_B &= - \frac{12 + 3 \cdot 120/23}{2} = -6 + \frac{3 \cdot 60}{23} = \\ &= - \frac{6 \cdot 23 + 180}{23} = \frac{42}{23} \rightarrow \boxed{\mathcal{U}_B = 42/23 \text{ V}} \end{aligned}$$


PORTANTO, NO NÓ C TEMOS

$$i_1 - i_2 + i = 0 \rightarrow \boxed{i = i_2 - i_1 = \frac{12}{23} - \frac{74}{23} = - \frac{62}{23} \text{ A}}$$

COMO A CORRENTE ESTÁ EFETIVAMENTE ENTRANDO NO TERMINAL DE MAIOR POTENCIAL DO GERADOR, O GERADOR DE 2V DISSIPA POTÊNCIA,

Q5

ANÁLISE DE MALHAS

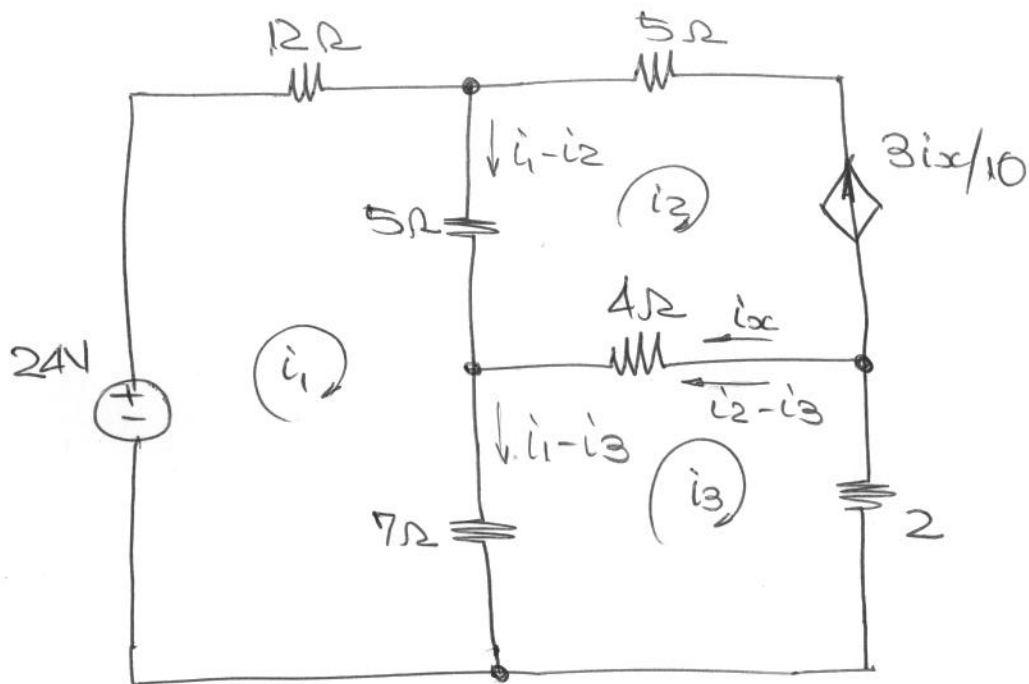MALHA 1:

$$24 - 12i_1 - 5(i_1 - i_2) - 7(i_1 - i_3) = 0$$

$$\boxed{-24i_1 + 5i_2 + 7i_3 = -24}$$

MALHA 2:

$$i_2 = -\frac{3}{10}(i_2 - i_3) \rightarrow \boxed{13i_2 - 3i_3 = 0}$$


MALHA 3:

$$-7(i_1 - i_3) - 4(i_2 - i_3) + 2i_3 = 0$$

$$\boxed{-7i_1 - 4i_2 + 13i_3 = 0}$$

$$\begin{cases} -24i_1 + 5i_2 + 7i_3 = -24 \\ 13i_2 - 3i_3 = 0 \\ -7i_1 - 4i_2 + 13i_3 = 0 \end{cases}$$

b) Correntes de malhas

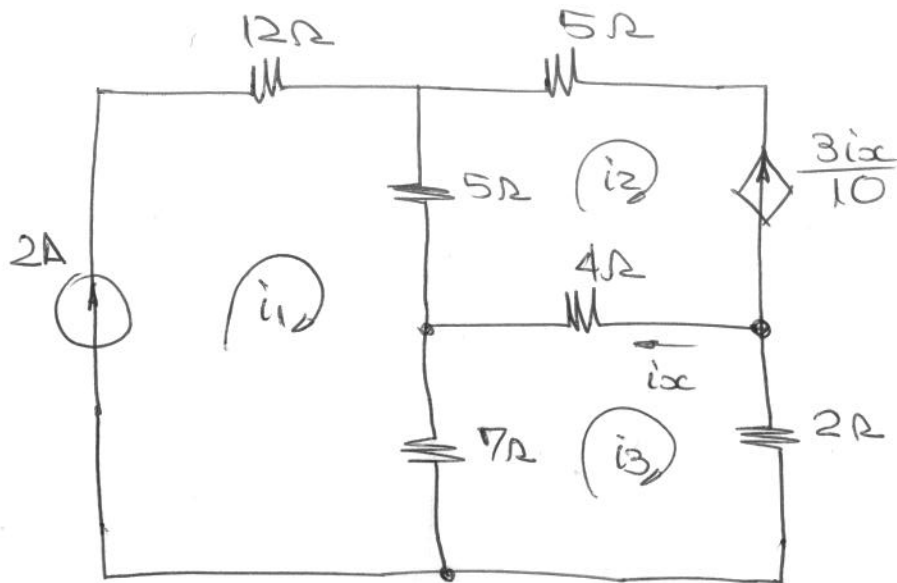

$$\boxed{i_1 = 2A}$$

MALHA 3: $-7i_1 - 4i_2 + 13i_3 = 0$

$$\rightarrow \boxed{-4i_2 + 13i_3 = 14}$$


MALHA 2: $\boxed{13i_2 - 3i_3 = 0} \rightarrow i_3 = \frac{13}{3}i_2$

$$-4i_2 + 13 \cdot \frac{13}{3}i_2 = 14$$

$$\frac{-12 + 169}{3}i_2 = 14 \rightarrow \boxed{i_2 = \frac{3 \cdot 14}{157} = \frac{42}{157} A}$$

$$\boxed{i_3 = \frac{13}{3} \cdot \frac{42}{157} = \frac{182}{157} A}$$

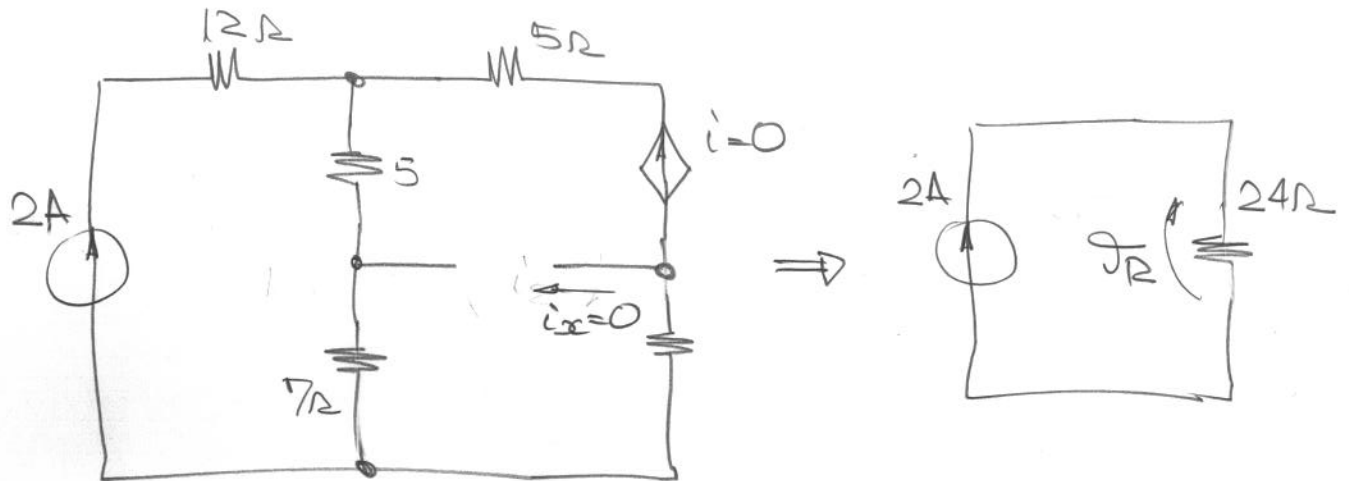c) Resistor de 4Ω rompe-se. Qual a potência fornecida pela fonte de $2A$



$$P_R = 2 \times 24 = 48W \rightarrow \boxed{P = 48 \times 2 = 96W}$$