

**EA772 Circuitos Lógicos**  
**Prof. José Mario De Martino – Prova 01 – 2º. Semestre 2009**

1.

a)  $01011011_2 = 2^6 + 2^4 + 2^3 + 2^1 + 2^0 = 91_{10}$

b)  $53_{10} = 110101_2$

$53 / 2 = 26$       resto = 1

$26 / 2 = 13$       resto = 0

$13 / 2 = 6$       resto = 1

$6 / 2 = 3$       resto = 0

$3 / 2 = 1$       resto = 1

$1 / 2 = 0$       resto = 1

c)  $458_{10} = 1CA_{16}$

$458 / 16 = 28$       resto = 10  $\rightarrow A$

$28 / 16 = 1$       resto = 12  $\rightarrow C$

$1 / 16 = 0$       resto = 1  $\rightarrow 1$

d)  $3E8_{16} = 3 \cdot 16^2 + 14 \cdot 16^1 + 8 \cdot 16^0 = 1000_{10}$

2.

	$x'_1 x'_0$	$x'_1 x_0$	$x_1 x_0$	$x_1 x'_0$
$x'_3 x'_2$	0	1	1	1
$x'_3 x_2$	1	1	0	0
$x_3 x_2$	0	1	1	1
$x_3 x'_2$	0	0	1	1

$f_{sp1} = x'_2 x_1 + x_3 x_1 + x'_3 x_2 x'_1 + x'_3 x'_2 x_0 + x_2 x'_1 x_0$       (6 portas)

$f_{sp2} = x'_2 x_1 + x_3 x_1 + x'_3 x_2 x'_1 + x'_3 x'_2 x_0 + x_3 x_2 x_0$       (6 portas)

$f_{sp3} = x'_2 x_1 + x_3 x_1 + x'_3 x_2 x'_1 + x'_3 x'_1 x_0 + x_3 x_2 x_0$       (6 portas)

$f_{sp4} = x'_2 x_1 + x_3 x_1 + x'_3 x_2 x'_1 + x'_3 x'_1 x_0 + x_2 x'_1 x_0$       (6 portas)


$f_{sp1}$ ,  $f_{sp2}$ ,  $f_{sp3}$  e  $f_{sp4}$  têm custos equivalentes (mesmo número de portas).

	$x'_1 x'_0$	$x'_1 x_0$	$x_1 x_0$	$x_1 x'_0$
$x'_3 x'_2$	0	1	1	1
$x'_3 x_2$	1	1	0	0
$x_3 x_2$	0	1	1	1
$x_3 x'_2$	0	0	1	1

$$f_{ps1} = (x_2 + x_1 + x_0) (x'_3 + x_1 + x_0) (x'_3 + x_2 + x_1) (x_3 + x'_2 + x'_1) \quad (5 \text{ portas})$$

$f_{ps1}$  tem o menor custo (menor número de portas), portanto é a melhor solução.

Diagrama esquemático do circuito:

 

3.

$x_2$	$x_1$	$x_0$	$z_1$	$z_0$
0	0	0	1	1
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	0	0

$Z_1$	$x'_1 x'_0$	$x'_1 x_0$	$x_1 x_0$	$x_1 x'_0$
$x'_2$	1	1	0	1
$x_2$	1	0	0	0

$$Z_{1sp} = x'_2 x'_1 + x'_2 x'_0 + x'_1 x'_0 \quad (4 \text{ portas})$$

$Z_1$	$x'_1 x'_0$	$x'_1 x_0$	$x_1 x_0$	$x_1 x'_0$
$x'_2$	1	1	0	1
$x_2$	1	0	0	0

$$Z_{1ps} = (x'_1 + x'_0) (x'_2 + x'_0) (x'_2 + x'_1) \quad (4 \text{ portas})$$

$z_{1sp}$  e  $z_{1ps}$  têm mesmo custo (mesmo número de portas). Arbitrariamente é escolhido  $z_{1sp}$

$Z_0$	$x'_1 x'_0$	$x'_1 x_0$	$x_1 x_0$	$x_1 x'_0$
$x'_2$	1	0	1	0
$x_2$	0	1	0	1


$$Z_{0sp} = x'_2 x'_1 x'_0 + x'_2 x_1 x_0 + x_2 x'_1 x_0 + x_2 x_1 x'_0 \quad (5 \text{ portas})$$

$Z_0$	$x'_1 x'_0$	$x'_1 x_0$	$x_1 x_0$	$x_1 x'_0$
$x'_2$	1	0	1	0
$x_2$	0	1	0	1

$$Z_{0ps} = (x_2 + x_1 + x'_0) (x_2 + x'_1 + x_0) (x'_2 + x_1 + x_0) (x'_2 + x'_1 + x'_0) \quad (5 \text{ portas})$$

$z_{0sp}$  e  $z_{0ps}$  têm mesmo custo (mesmo número de portas). Arbitrariamente é escolhido  $z_{0sp}$

O desenho esquemático do circuito é:

 


4.

1	0001 n	00x1 n	0xx1 n
	0010 n	0x01 n	x0x1 n
		x001 n	0x1x n
2	0011 n	001x n	
	0101 n	0x10 n	
	0110 n		
	1001 n	0x11 n	
3		x011 n	
	0111 n	01x1 n	
	1011 n	011x n	
	1110 n	x110	
		10x1 n	

	1	2	3	5	6	7	9	11	14	
0xx1	x		x	x		x				←
x0x1	x		x				x	x		←
0x1x		x	x		x	x				←
		↑		↑			↑	↑	↑	←

$$f_p = (x_3 + x'_0) (x_2 + x'_0) (x_3 + x'_1) (x'_2 + x'_1 + x_0)$$

Diagrama esquemático do circuito:

 

5.


a) Fator de carga de entrada:

$$I(x_2) = 3 \quad I(x_1) = I(x_0) = 2$$

b) Fanout de cada saída:

$$\text{Fanout}(z_1) = \text{Fanout}(z_0) = 12 \text{ (Fanout CMOS = 12)}$$

c)

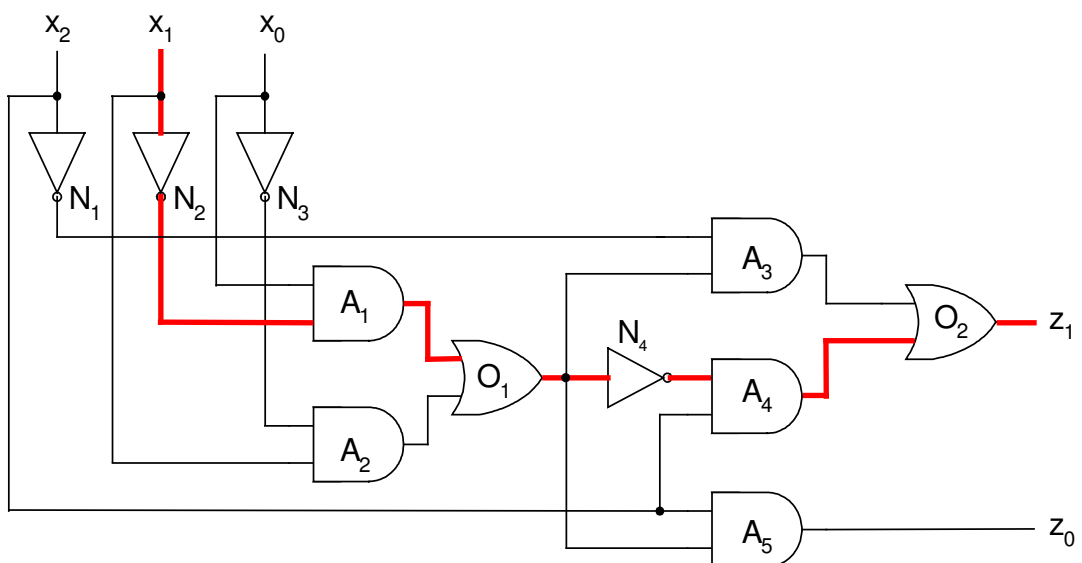

$$t_{pHL}(x_1, z_1) = t_{pLH}(O_2) + t_{pLH}(A_4) + t_{pLH}(N_4) + t_{pHL}(O_1) + t_{pHL}(A_1) + t_{pHL}(N_2)$$

$$t_{pLH}(O_2) = 0,12 + 0,037 \text{ L}$$

$$t_{pLH}(A_4) = 0,15 + 0,037 \cdot 1 = 0,187$$

$$t_{pLH}(N_4) = 0,02 + 0,038 \cdot 1 = 0,058$$

$$t_{pHL}(O_1) = 0,20 + 0,019 \cdot 3 = 0,257$$

$$t_{pHL}(A_1) = 0,16 + 0,017 \cdot 1 = 0,177$$

$$t_{pHL}(N_2) = 0,05 + 0,017 \cdot 1 = 0,067$$

$$t_{pLH}(x_2, z_0) = 0,866 + 0,037 \text{ L ns}$$