

EA772 Circuitos Lógicos
Prof. José Mario De Martino – Prova 02 – 1º. Semestre 2009

1.

EA	Entrada	
	x = 0	x = 1
A	F, 0	C, 0
B	H, 1	G, 1
C	H, 0	D, 1
D	B, 0	H, 0
E	B, 0	C, 0
F	C, 1	G, 1
G	H, 1	B, 1
H	C, 0	A, 1
	PE, z	

1- Equivalentes

P1 = (A, D, E) (B, F, G) (C, H)

	A	B	C
	EA	x = 0	x = 1
A	A	B	C
	D	B	C
	E	B	C
B	B	C	B
	F	C	B
	G	C	B
C	C	C	A
	H	C	A
		PE	

2-Equivalentes

P = P1 = P2 = (A, D, E) (B, F, G) (C, H)

A B C

Tabela de estados mínima

EA	Entrada	
	x = 0	x = 1
A	B, 0	C, 0
B	C, 1	B, 1
C	C, 0	A, 1
	PE, z	

2.

a)

EA			PE
Q	S	R	D
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	X
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	X

D

	S' R'	S' R	S R	S R'
Q'	0	0	X	1
Q	1	0	X	1

$D_{sp} = S + Q R'$

	S' R'	S' R	S R	S R'
Q'	0	0	X	1
Q	1	0	X	1

$D_{ps} = R' (Q + S)$

Mesmo custo. Escolho arbitrariamente D_{sp} .

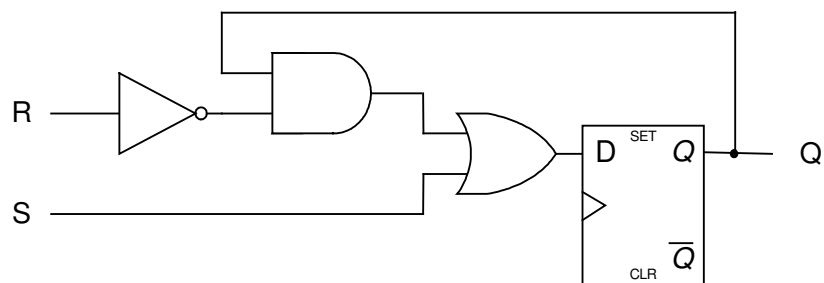


Figura 1: Diagrama esquemático do circuito do exercício 2.a.

b)

EA				PE
Q	J	K		D
0	0	0		0
0	0	1		0
0	1	0		1
0	1	1		1
1	0	0		1
1	0	1		0
1	1	0		1
1	1	1		0

D

	J' K'	J' K	J K	J K'
Q'	0	0	1	1
Q	1	0	0	1

$D_{sp} = Q' J + Q K'$

	J' K'	J' K	J K	J K'
Q'	0	0	1	1
Q	1	0	0	1

$D_{ps} = (Q + J) (Q' + K')$

Mesmo custo. Escolho arbitrariamente D_{sp} .

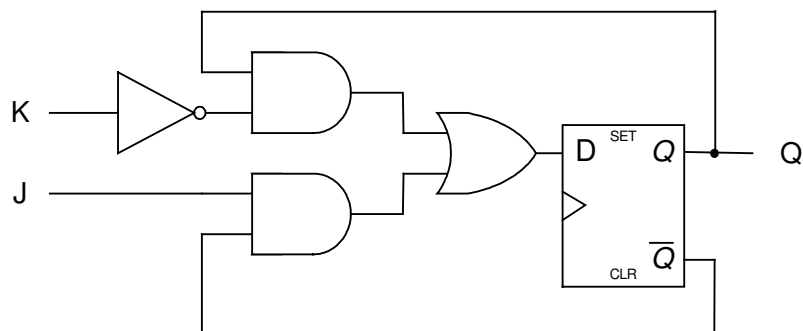


Figura 2: Diagrama esquemático do circuito do exercício 2.b.

3.

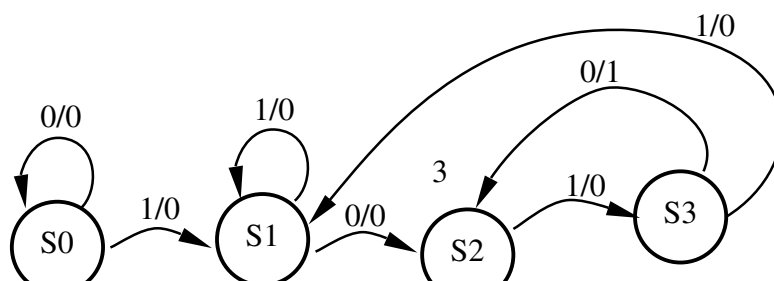


Figura 3: Diagrama de estados do reconhecedor do padrões do exercício 3.

Minimização dos estados

EA	x=0	x=1	
S0	S0, 0	S1, 0	
S1	S2, 0	S1, 0	
S2	S4, 0	S3, 0	P1 = (S0, S1, S2) (S3) (S4)
S3	S2, 1	S1, 0	
S4	S0, 0	S1, 1	
	PE, z		

	EA	x=0	x=1	
S0	S0	S0	S0	
	S1	S0	S0	
	S2	S4	S3	P1 = (S0, S1) (S2) (S3) (S4)
S3	S3	S0	S0	
S4	S4	S0	S0	
		PE		

	EA	x=0	x=1	
S0	S0	S0	S0	
	S1	S0	S2	
S2	S2	S4	S3	P1 = (S0) (S1) (S2) (S3) (S4)
S3	S3	S2	S0	
S4	S4	S0	S0	
		PE		

Não há estados equivalentes, portanto, o sistema já tem um número mínimo de estados.

5 estados \Rightarrow 3 flip-flops

Codificação binária dos estados

Estado	Código		
	y_2	y_1	y_0
S0	0	0	0
S1	0	0	1
S2	0	1	0
S3	0	1	1
S4	1	0	0

Flip-flop JK

$Q(t) \rightarrow Q(t+1)$	J	K
0 \rightarrow 0	0	X
0 \rightarrow 1	1	X
1 \rightarrow 0	X	1
1 \rightarrow 1	X	0

x	PE			EA			z	J_2	K_2	J_1	K_1	J_0	K_0
	Q_2	Q_1	Q_0	Y_2	Y_1	Y_0							
0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	0	X	0	X
0	0	0	1	0	1	0	0	0	X	1	X	X	1
0	0	1	0	1	0	0	0	1	X	X	1	0	X
0	0	1	1	0	1	0	1	0	X	X	0	X	1
0	1	0	0	0	0	0	0	X	1	0	X	0	X
0	1	0	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0	1	1	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	0	0	0	0	0	1	0	0	X	0	X	1	X
1	0	0	1	0	0	1	0	0	X	0	X	X	0
1	0	1	0	0	1	1	0	0	X	X	0	1	X
1	0	1	1	0	0	1	0	0	X	X	1	X	0
1	1	0	0	0	0	1	1	X	1	0	X	1	X
1	1	0	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	1	1	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

	$Q'_1 Q'_0$	$Q'_1 Q_0$	$Q_1 Q_0$	$Q_1 Q'_0$
$x' Q'_2$	0	0	1	0
$x' Q_2$	0	X	X	X
$x Q_2$	1	X	X	X
$x Q'_2$	0	0	0	0

$z_{sp} = x Q_2 + x' Q_1 Q_0$

	$Q'_1 Q'_0$	$Q'_1 Q_0$	$Q_1 Q_0$	$Q_1 Q'_0$
$x' Q'_2$	0	0	1	0
$x' Q_2$	0	X	X	X
$x Q_2$	1	X	X	X
$x Q'_2$	0	0	0	0

$z_{ps} = (x' + Q_2)(x + Q_0)(x + Q_1)$

Escolho z_{sp} por ter menor custo.

J_2

	$Q'_1 Q'_0$	$Q'_1 Q_0$	$Q_1 Q_0$	$Q_1 Q'_0$
$x' Q'_2$	0	0	0	1
$x' Q_2$	X	X	X	X
$x Q_2$	X	X	X	X
$x Q'_2$	0	0	0	0

$J_{2sp} = x' Q_1 Q'_0$

	$Q'_1 Q'_0$	$Q'_1 Q_0$	$Q_1 Q_0$	$Q_1 Q'_0$
$x' Q'_2$	0	0	0	1
$x' Q_2$	X	X	X	X
$x Q_2$	X	X	X	X
$x Q'_2$	0	0	0	0

$J_{2ps} = x' Q_1 Q'_0$

Expressões iguais.

K_2

	$Q'_1 Q'_0$	$Q'_1 Q_0$	$Q_1 Q_0$	$Q_1 Q'_0$
$x' Q'_2$	X	X	X	X
$x' Q_2$	1	X	X	X
$x Q_2$	1	X	X	X
$x Q'_2$	X	X	X	X

$K_{2sp} = 1$

	$Q'_1 Q'_0$	$Q'_1 Q_0$	$Q_1 Q_0$	$Q_1 Q'_0$
$x' Q'_2$	X	X	X	X
$x' Q_2$	1	X	X	X
$x Q_2$	1	X	X	X
$x Q'_2$	X	X	X	X

$K_{2ps} = 1$

Expressões iguais.

J_1

	$Q'_1 Q'_0$	$Q'_1 Q_0$	$Q_1 Q_0$	$Q_1 Q'_0$
$x' Q'_2$	0	1	X	X
$x' Q_2$	0	X	X	X
$x Q_2$	0	X	X	X
$x Q'_2$	0	0	X	X

$J_{1sp} = x' Q_0$

	$Q'_1 Q'_0$	$Q'_1 Q_0$	$Q_1 Q_0$	$Q_1 Q'_0$
$x' Q'_2$	0	1	X	X
$x' Q_2$	0	X	X	X
$x Q_2$	0	X	X	X
$x Q'_2$	0	0	X	X

$J_{1ps} = x' Q_0$

Expressões iguais.

K_1

	$Q'_1 Q'_0$	$Q'_1 Q_0$	$Q_1 Q_0$	$Q_1 Q'_0$
$x' Q'_2$	X	X	0	1
$x' Q_2$	X	X	X	X
$x Q_2$	X	X	X	X
$x Q'_2$	X	X	1	0

$K_{1sp} = x Q_0 + x' Q'_0$

	$Q'_1 Q'_0$	$Q'_1 Q_0$	$Q_1 Q_0$	$Q_1 Q'_0$
$x' Q'_2$	X	X	0	1
$x' Q_2$	X	X	X	X
$x Q_2$	X	X	X	X
$x Q'_2$	X	X	1	0

$K_{1ps} = (x' + Q_0) (x + Q'_0)$

Mesmo custo. Escolho arbitrariamente Escolho K_{1sp} .

J_0

	$Q'_1 Q'_0$	$Q'_1 Q_0$	$Q_1 Q_0$	$Q_1 Q'_0$
$x' Q'_2$	0	X	X	0
$x' Q_2$	0	X	X	X
$x Q_2$	1	X	X	X
$x Q'_2$	1	X	X	1

$J_{0sp} = x$

	$Q'_1 Q'_0$	$Q'_1 Q_0$	$Q_1 Q_0$	$Q_1 Q'_0$
$x' Q'_2$	0	X	X	0
$x' Q_2$	0	X	X	X
$x Q_2$	1	X	X	X
$x Q'_2$	1	X	X	1

$J_{0ps} = x$

Expressões iguais.

K_0

	$Q'_1 Q'_0$	$Q'_1 Q_0$	$Q_1 Q_0$	$Q_1 Q'_0$	
$x' Q'_2$	X	1	1	X	$K_{0sp} = x'$
$x' Q_2$	X	X	X	X	
$x Q_2$	X	X	X	X	
$x Q'_2$	X	0	0	X	

	$Q'_1 Q'_0$	$Q'_1 Q_0$	$Q_1 Q_0$	$Q_1 Q'_0$	
$x' Q'_2$	X	0	0	X	$K_{0ps} = x'$
$x' Q_2$	X	X	X	X	
$x Q_2$	X	X	X	X	
$x Q'_2$	X	1	1	X	

Expressões iguais.

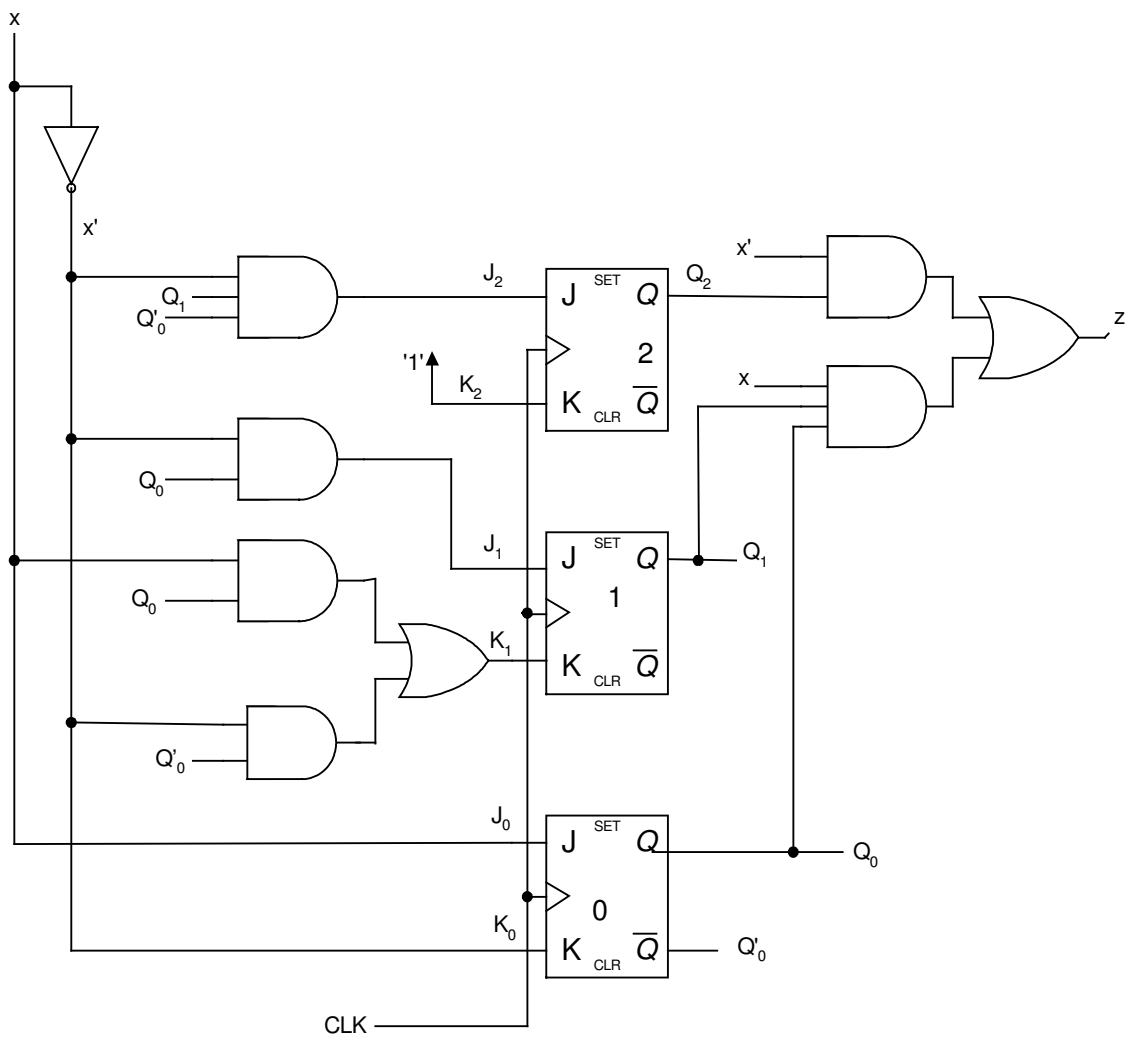


Figura 4: Diagrama esquemático do circuito do exercício 3.

4.

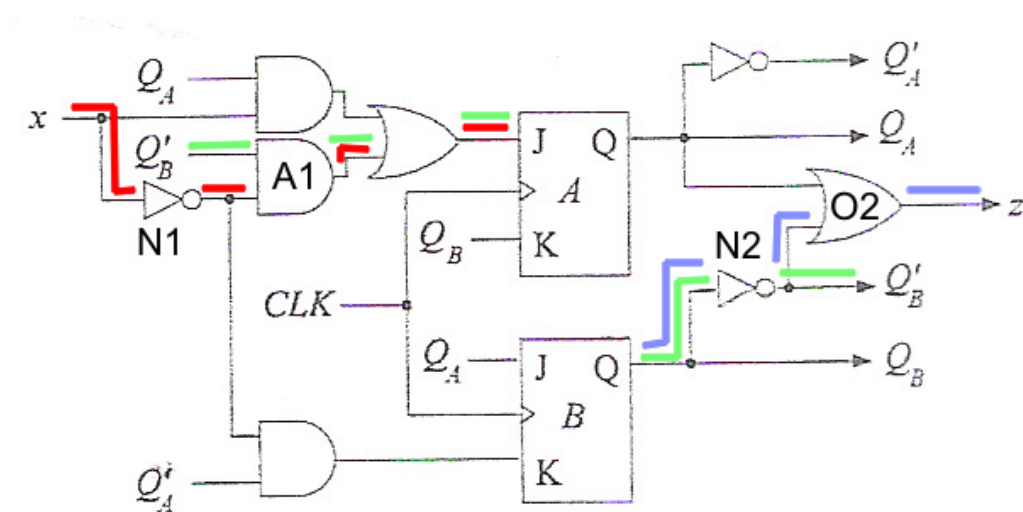


Figura 5: Identificação das portas e caminhos utilizados na solução do exercício 4.

$$T_{\min} = \max[t_a, t_b, t_c]$$

Cálculo de t_a

$$t_a = \max[t_{in} + t_{pLH}(O1) + t_{pLH}(A1) + t_{pLH}(N1) + t_{su}(FF), \\ t_{in} + t_{pHL}(O1) + t_{pHL}(A1) + t_{pHL}(N1) + t_{su}(FF)]$$

$$t_{pLH}(O1) = 0,12 + 0,037 \cdot 1 = 0,157 \text{ ns}$$

$$t_{pHL}(O1) = 0,20 + 0,019 \cdot 1 = 0,219 \text{ ns}$$

$$t_{pLH}(A1) = 0,15 + 0,037 \cdot 1 = 0,187 \text{ ns}$$

$$t_{pHL}(A1) = 0,16 + 0,017 \cdot 1 = 0,177 \text{ ns}$$

$$t_{pLH}(N1) = 0,02 + 0,038 \cdot 2 = 0,096 \text{ ns}$$

$$t_{pHL}(N1) = 0,05 + 0,017 \cdot 2 = 0,084 \text{ ns}$$

$$t_{in} + t_{pLH}(O1) + t_{pLH}(A1) + t_{pLH}(N1) + t_{su}(FF) = 2,0 + 0,157 + 0,187 + 0,096 + 0,3 = 2,74 \text{ ns}$$

$$t_{in} + t_{pHL}(O1) + t_{pHL}(A1) + t_{pHL}(N1) + t_{su}(FF) = 2,0 + 0,219 + 0,177 + 0,084 + 0,3 = 2,78 \text{ ns}$$

$$t_a = 2,78 \text{ ns}$$

Cálculo de t_b

$$t_b = \max[t_{su}(FF) + t_{pLH}(O1) + t_{pLH}(A1) + t_{pLH}(N2) + t_{pHL}(FF), \\ t_{su}(FF) + t_{pHL}(O1) + t_{pHL}(A1) + t_{pHL}(N2) + t_{pLH}(FF)]$$

$$t_{pLH}(O1) = 0,12 + 0,037 \cdot 1 = 0,157 \text{ ns}$$

$$t_{pHL}(O1) = 0,20 + 0,019 \cdot 1 = 0,219 \text{ ns}$$

$$t_{pLH}(A1) = 0,15 + 0,037 \cdot 1 = 0,187 \text{ ns}$$

$$t_{pHL}(A1) = 0,16 + 0,017 \cdot 1 = 0,177 \text{ ns}$$

$$t_{pLH}(N2) = 0,02 + 0,038 \cdot 2 = 0,096 \text{ ns}$$

$$t_{pHL}(N2) = 0,05 + 0,017 \cdot 2 = 0,084 \text{ ns}$$

$$t_{pLH}(FF) = 0,49 + 0,038 \cdot 2 = 0,566 \text{ ns}$$

$$t_{pHL}(FF) = 0,54 + 0,019 \cdot 2 = 0,578 \text{ ns}$$

$$t_{su}(FF) + t_{pLH}(O1) + t_{pLH}(A1) + t_{pLH}(N2) + t_{pHL}(FF) = 0,3 + 0,157 + 0,187 + 0,096 + 0,578 = 1,318 \text{ ns}$$

$$t_{su}(FF) + t_{pHL}(O1) + t_{pHL}(A1) + t_{pHL}(N2) + t_{pLH}(FF) = 0,3 + 0,219 + 0,177 + 0,084 + 0,566 = 1,346 \text{ ns}$$

$$t_b = 1,346 \text{ ns}$$

Cálculo de t_c

$$t_c = \max[t_{pLH}(O2) + t_{pLH}(N2) + t_{pHL}(FF) + t_{out}, \\ t_{pHL}(O2) + t_{pHL}(N2) + t_{pLH}(FF) + t_{out}]$$

$$t_{pLH}(O2) = 0,12 + 0,037 \cdot 10 = 0,49 \text{ ns}$$

$$t_{pHL}(O2) = 0,20 + 0,019 \cdot 10 = 0,39 \text{ ns}$$

$$t_{pLH}(N2) = 0,02 + 0,038 \cdot 2 = 0,096 \text{ ns}$$

$$t_{pHL}(N2) = 0,05 + 0,017 \cdot 2 = 0,084 \text{ ns}$$

$$t_{pLH}(FF) = 0,49 + 0,038 \cdot 2 = 0,566 \text{ ns}$$

$$t_{pHL}(FF) = 0,54 + 0,019 \cdot 2 = 0,578 \text{ ns}$$

$$t_{pLH}(O2) + t_{pLH}(N2) + t_{pHL}(FF) + t_{out} = 0,49 + 0,096 + 0,578 + 1,0 = 2,164 \text{ ns}$$

$$t_{pHL}(O2) + t_{pHL}(N2) + t_{pLH}(FF) + t_{out} = 0,39 + 0,084 + 0,566 + 1,0 = 2,04 \text{ ns}$$

$$t_c = 2,164 \text{ ns}$$

$$T_{min} = 2,78 \text{ ns}$$

$$f_{max} = (T_{min})^{-1} \cong 360 \text{ MHz}$$