
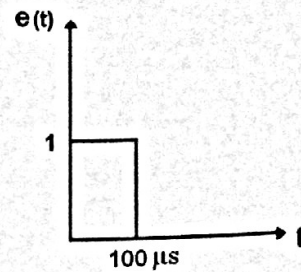


Prova 01 - EE754 A - Ondas Guiadas

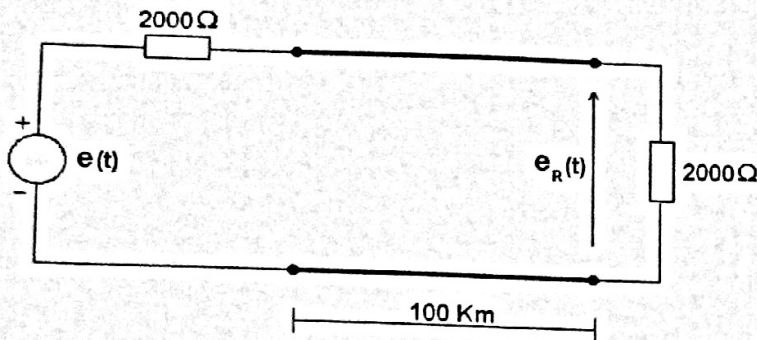
Questão 1 (3,5): Considere o esquema abaixo:




$$\begin{aligned} r &= 100 \, \Omega/\text{Km} \\ g &= 25 \, \mu\text{S}/\text{Km} \\ l &= 100 \, \text{mH}/\text{km} \\ c &= 25 \, \text{nF}/\text{km} \end{aligned}$$

- (1,5) Calcule Z_0 , $\bar{\theta}$ e a velocidade de fase;
- (2,0) Calcule a tensão $e_R(t)$ na carga e esboce sua forma de onda;

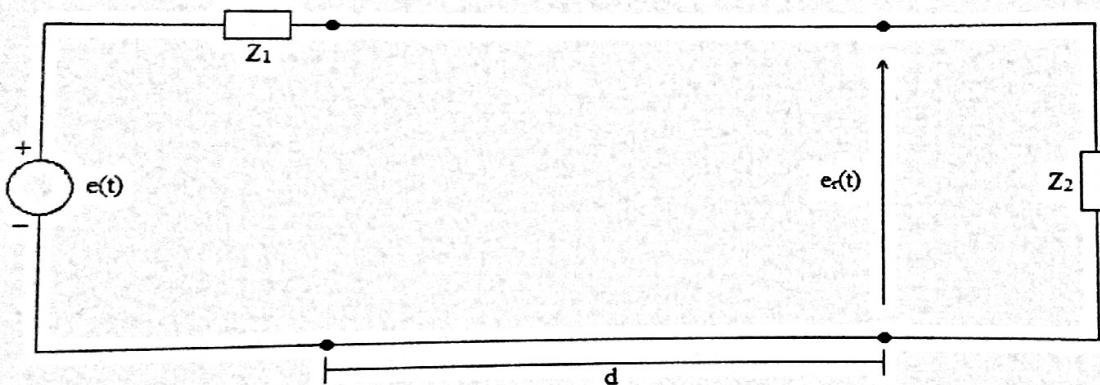Questão 2 (3,5): Considere a linha de transmissão a seguir.



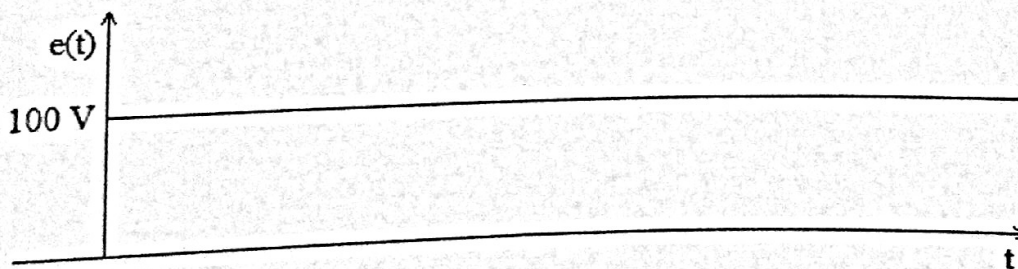
$$\begin{aligned} r &= g = 0 \\ l &= 0,5 \, \text{mH}/\text{km} \\ c &= 50 \, \text{nF}/\text{km} \end{aligned}$$



- (1,75) Calcule e esboce a forma de onda de $e_R(t)$ para $Z_1 = 100 \, \Omega$, $Z_2 = \infty$;
- (1,75) Calcule e esboce a forma de onda de $e_R(t)$ para $Z_1 = 150 \, \Omega$, $Z_2 = 200 \, \Omega$;

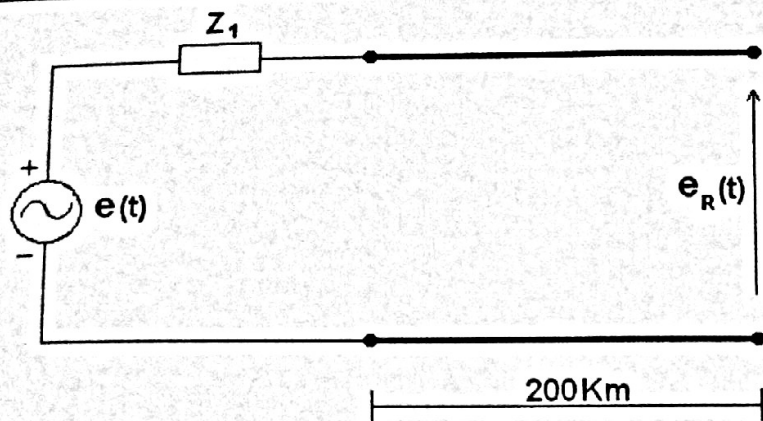Questão 3 (3,0): Para a linha de transmissão representada a seguir, determine $e_r(t)$



$$Z_0 = 649 - j82,9 \, \Omega$$

$$\gamma = 0,00539 + j0,0353 \text{ (por Km)}$$

$$f = 1 \text{ KHz}$$

$$e(t) = 10 \text{ V (Valor Eficaz)}$$

$$Z_1 = Z_0 \rightarrow \text{Linha casada na transmissão}$$