

EA772 Circuitos Lógicos
Prof. José Mario De Martino – Prova 03 – 1°. Semestre 2009

1.

- a) $86 + 84 = 0A$ $C = 1$ $V = 1$ $N = 0$ $Z = 0$
- b) $39 + D5 = 0E$ $C = 1$ $V = 0$ $N = 0$ $Z = 0$
- c) $94 + F2 = 86$ $C = 1$ $V = 0$ $N = 1$ $Z = 0$
- d) $5A + 16 = 70$ $C = 0$ $V = 0$ $N = 0$ $Z = 0$
- e) $D3 + 1F = F2$ $C = 0$ $V = 0$ $N = 1$ $Z = 0$
- f) $E5 + 1B = 00$ $C = 1$ $V = 0$ $N = 0$ $Z = 1$
- g) $8C + 92 = 1E$ $C = 1$ $V = 1$ $N = 0$ $Z = 0$
- h) $32 + 4E = 80$ $C = 0$ $V = 1$ $N = 1$ $Z = 0$
- i) $AC + 37 = E3$ $C = 0$ $V = 0$ $N = 1$ $Z = 0$
- j) $73 + 65 = D8$ $C = 0$ $V = 1$ $N = 1$ $Z = 0$

2.

x_3	x_2	x_1	x_0	f
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

f

	$x'_1 x'_0$	$x'_1 x_0$	$x_1 x_0$	$x_1 x'_0$
$x'_3 x'_2$	0	1	1	0
$x'_3 x_2$	1	1	0	0
$x_3 x_2$	0	1	0	1
$x_3 x'_2$	0	1	0	0

f

	$x'_1 x'_0$	$x'_1 x_0$	$x_1 x_0$	$x_1 x'_0$
x'_2	0	1	x'_3	0
x_2	x'_3	1	0	x_3

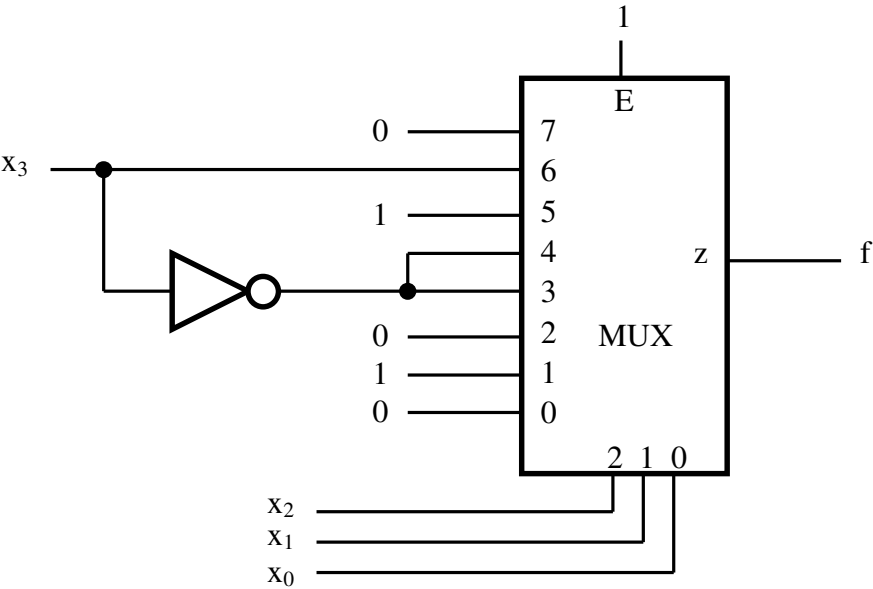


Figura 1: Circuito do exercício 2.

3.

LD

	$Q'_1 Q'_0$	$Q'_1 Q_0$	$Q_1 Q_0$	$Q_1 Q'_0$
$Q'_3 Q'_2$	0	0	0	0
$Q'_3 Q_2$	0	0	0	0
$Q_3 Q_2$	1	X	X	X
$Q_3 Q'_2$	0	0	0	0

$LD = Q_3 Q_2$

A Figura 2 apresenta o circuito resultante.



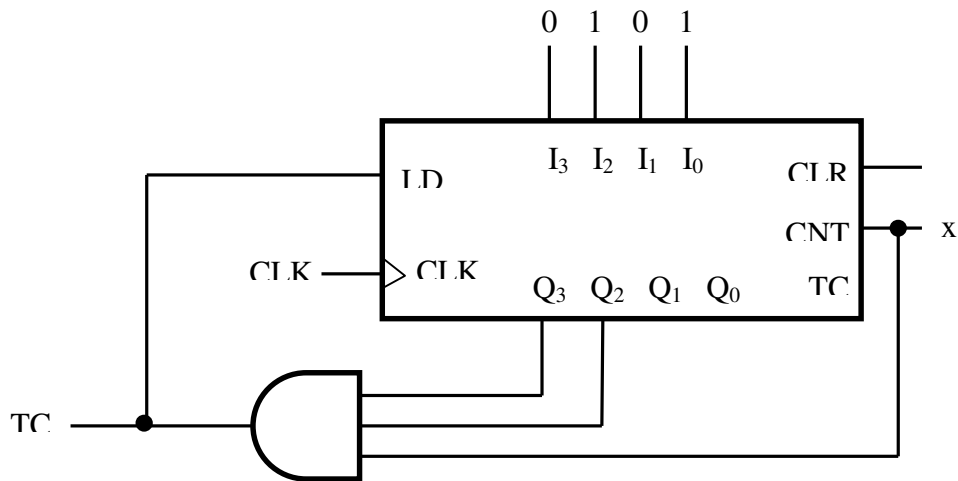


Figura 2: Circuito do exercício 3.

4.

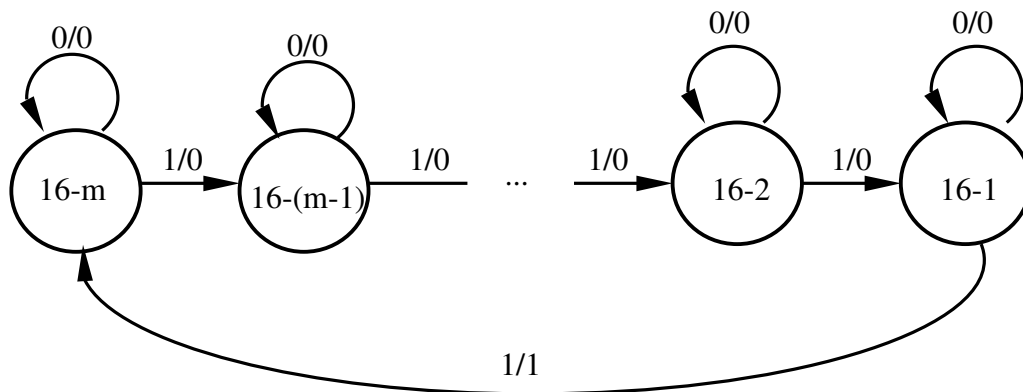


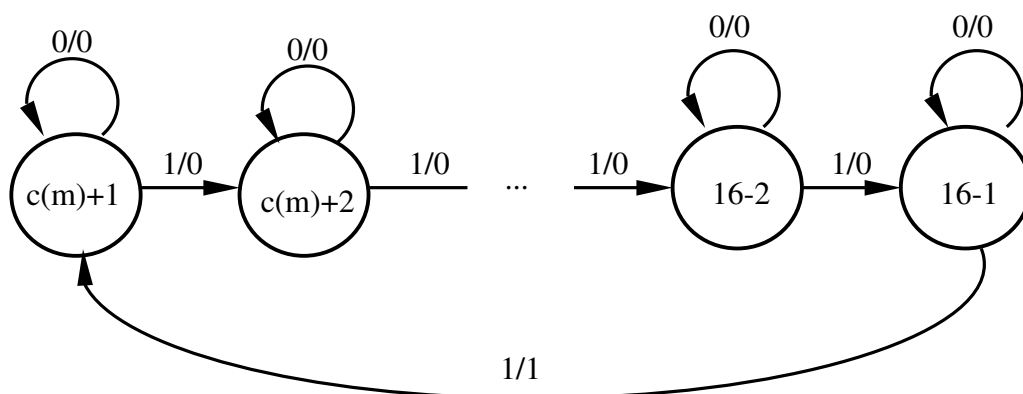Considerando $c(m)$ o complemento bit a bit de m , sendo que $c(m) = 15 - m$, podemos escrever $16 - m = 15 - m + 1 = c(m) + 1$



Assim, se iniciarmos a contagem em $c(m)$ precisamos terminar a contagem um estado antes, ou seja, em $16-2 = 14$.

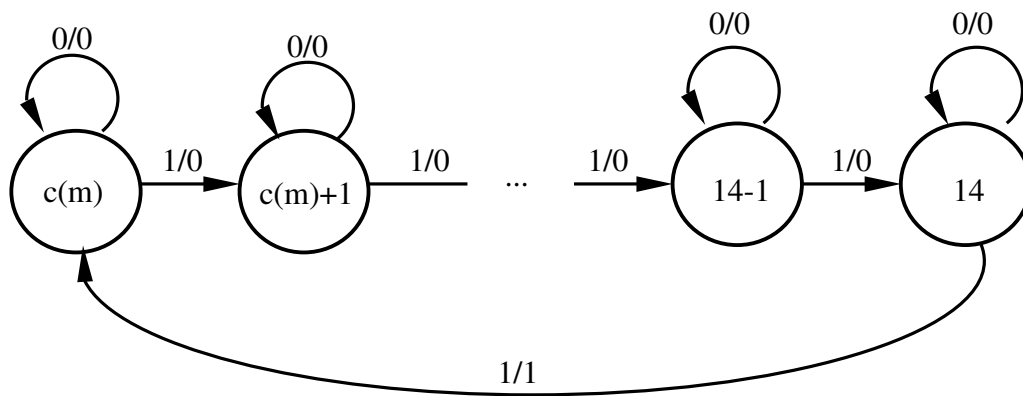Portanto, temos um contador módulo 15 que inicia a contagem em $c(m)$



Z

	$Q'_1 Q'_0$	$Q'_1 Q_0$	$Q_1 Q_0$	$Q_1 Q'_0$
$Q'_3 Q'_2$	0	0	0	0
$Q'_3 Q_2$	0	0	0	0
$Q_3 Q_2$	0	0	X	1
$Q_3 Q'_2$	0	0	0	0

$z = Q_3 Q_2 Q_1$

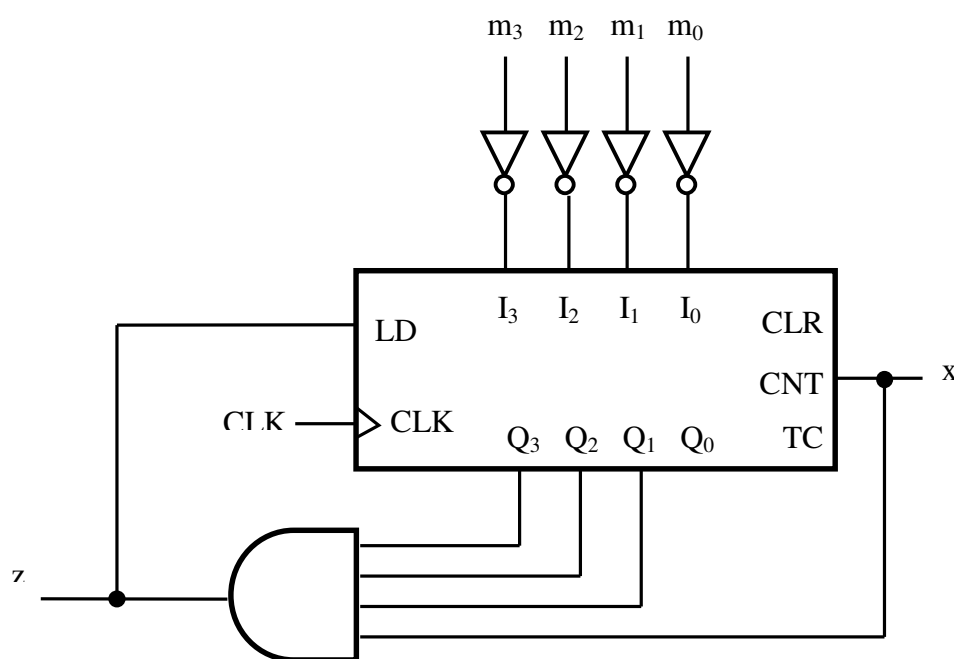


Figura 4: Circuito do exercício 4.

5.

Resultado Soma Binária					Resultado Soma BCD				
C _{out}	z ₃	z ₂	z ₁	z ₀	C _{out}	b ₃	b ₂	b ₁	b ₀
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	1	0	0	0	1	1
0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	1	0	0	1	0	1
0	0	1	1	0	0	0	1	1	0
0	0	1	1	1	0	0	1	1	1
0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	1	0	1	0	0	1
0	1	0	1	0	1	0	0	0	0
0	1	0	1	1	1	0	0	1	0
0	1	1	0	0	1	0	0	1	1
0	1	1	0	1	1	0	1	0	0
0	1	1	1	0	1	0	1	0	1
0	1	1	1	1	1	0	1	1	0
1	0	0	0	0	1	0	1	1	0
1	0	0	0	1	1	0	1	1	1
1	0	0	1	0	1	1	0	0	0
1	0	0	1	1	1	1	0	0	1

Para corrigir, somar 6

C sinal de correção

	z' ₁ z' ₀	z' ₁ z ₀	z ₁ z ₀	z ₁ z' ₀
z' ₃ z' ₂	0	0	0	0
z' ₃ z ₂	0	0	0	0
z ₃ z ₂	1	1	1	1
z ₃ z' ₂	0	0	1	1

$$C = z_3 z_2 + z_3 z_1 + C_{out}$$

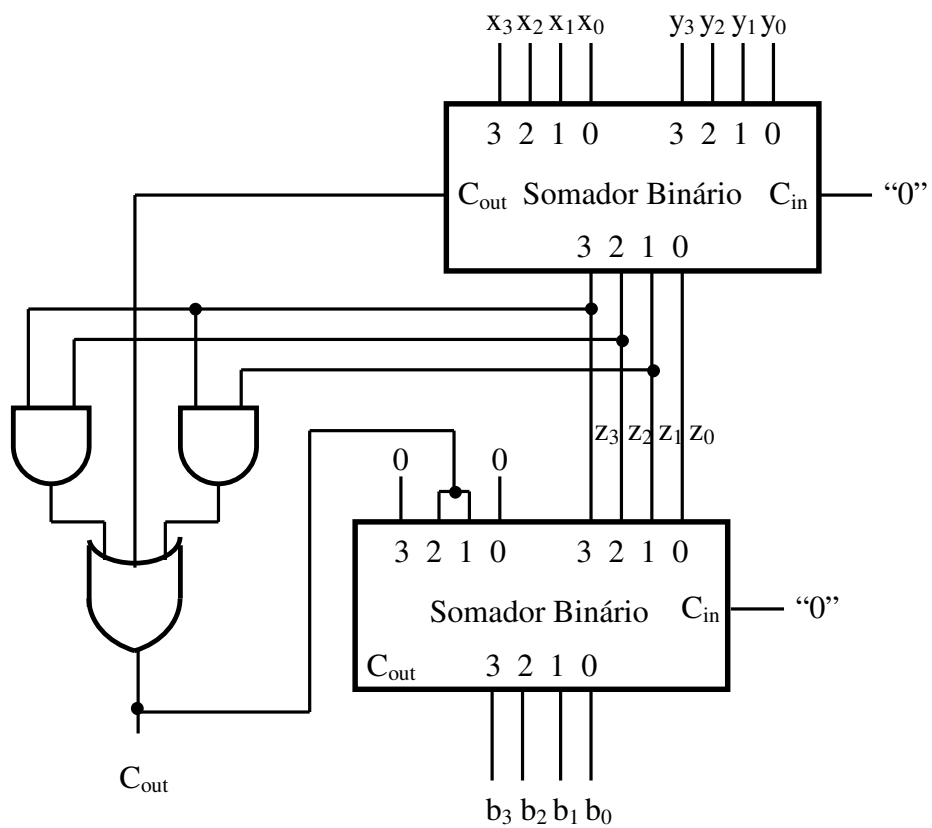


Figura 3: Circuito exercício 5.