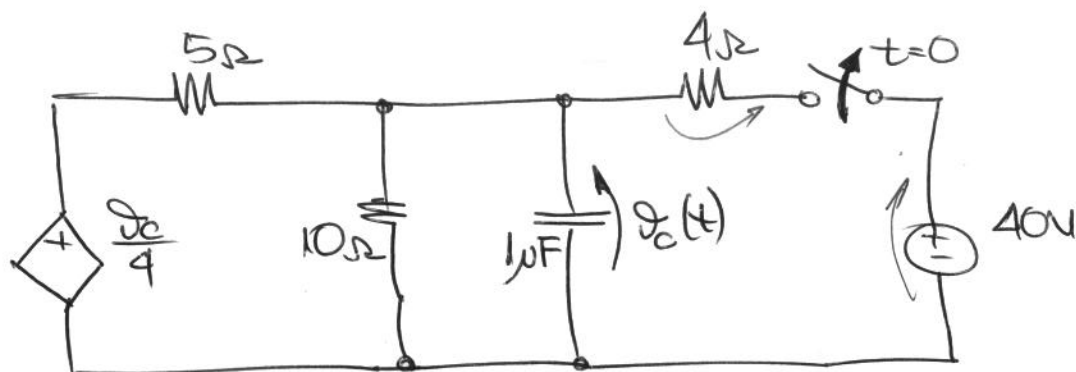



QUESTÃO 2

EA 513 - 2ª PROVA - 1ª SEM 2010

DETERMINE $\mathcal{D}_C(t)$ PARA TODO t .



$t < 0$

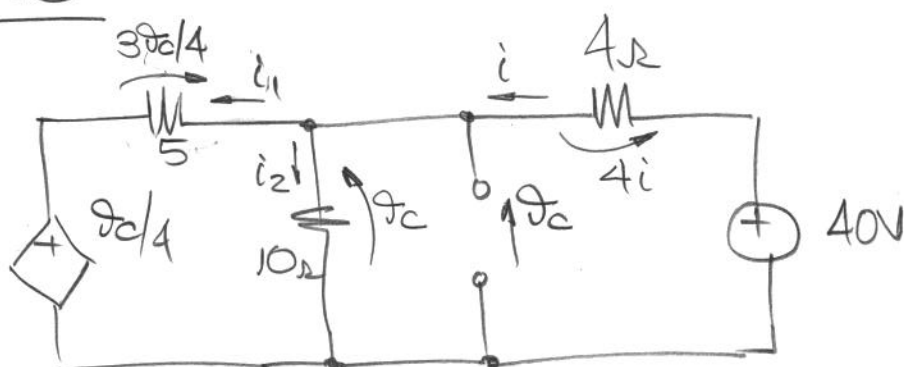

DO CIRCUITO, TIHAMOS

$$\frac{3\mathcal{D}_C}{4} = i_1 \cdot 5 \rightarrow \boxed{i_1 = \frac{3\mathcal{D}_C}{20} \text{ A}}$$

$$\mathcal{D}_C = i_2 \cdot 10 \rightarrow \boxed{i_2 = \frac{\mathcal{D}_C}{10} \text{ A}}$$

$$\boxed{i = i_1 + i_2 = \mathcal{D}_C/4 \text{ A}}$$


$$\mathcal{D}_C + 4i = 40$$

$$\mathcal{D}_C + 4 \cdot \frac{\mathcal{D}_C}{4} = 40 \rightarrow \boxed{\mathcal{D}_C = 20 \text{ V}}$$


$$\therefore \boxed{\mathcal{D}_C(t) = 20 \text{ V} \quad \forall \quad t \leq 0}$$

Handwritten signature

$$t > 0$$

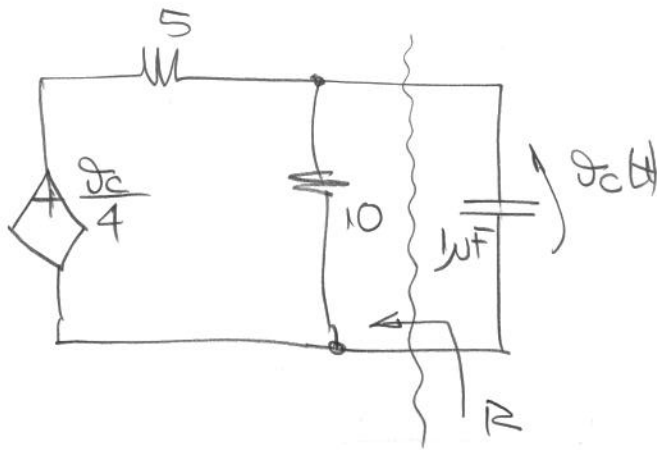

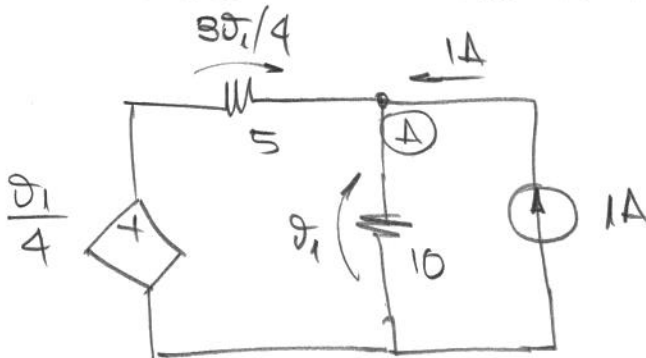VAMOS CALCULAR A RESISTÊNCIA DE THEVENIN R




$$R = \frac{g_1}{1A}$$

$$g_1 = ?$$

LKC NO NÓ A: $\frac{3g_1}{4}/5 + g_1/10 = 1$

$$\frac{3g_1}{20} + \frac{g_1}{10} = \frac{g_1}{4} = 1 \rightarrow \boxed{g_1 = 4V}$$

$$\therefore \boxed{R = 4\Omega}$$

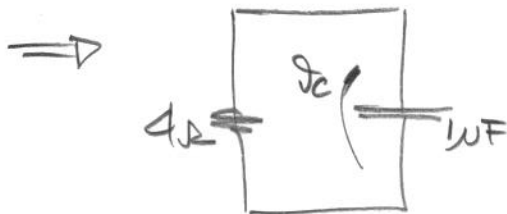

$$g_c(t) = A e^{-t/RC}$$

$$RC = 4 \cdot 10^{-6} \text{ s}$$

$A = ?$ $g_c(0) = 20 = A \cdot e^0 \rightarrow \boxed{A = 20}$

$$\therefore \boxed{g_c(t) = \begin{cases} 20 & t \leq 0 \\ 20 e^{-t/4 \cdot 10^{-6}} & t > 0 \end{cases}}$$

FINALMENTE:


$$\begin{cases} i(t) = 2 - \frac{1}{3} e^{-t/1.8} \text{ A} & t > 0 \\ v_c(t) = 12 + 3 e^{-t/1.8} \text{ V} & t \geq 0 \end{cases}$$

DESPROSTA COMPLETA


$$v_c(t) = \begin{cases} 15 \text{ V} & t < 0 \\ 12 + 3 e^{-t/1.8} \text{ V} & t > 0 \end{cases}$$

$$i(t) = \begin{cases} 2.5 \text{ A} & t < 0 \\ 2 - \frac{1}{3} e^{-t/1.8} \text{ A} & t > 0 \end{cases}$$

QUESTÃO 3

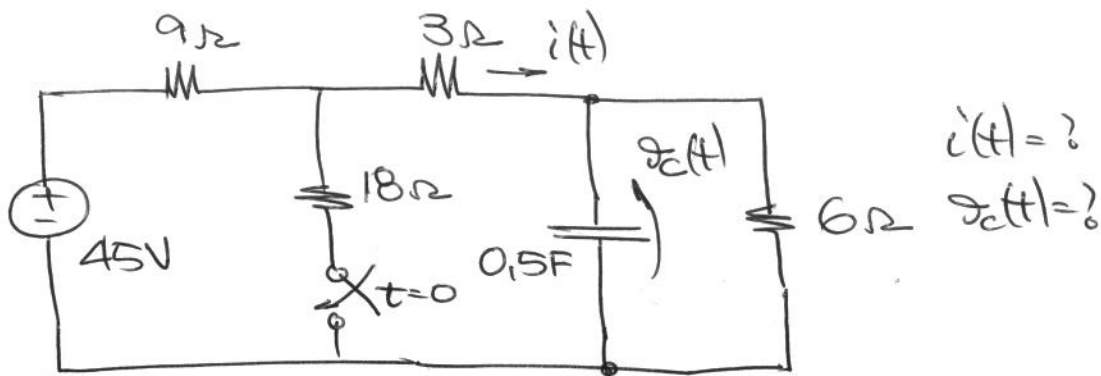

$t < 0$

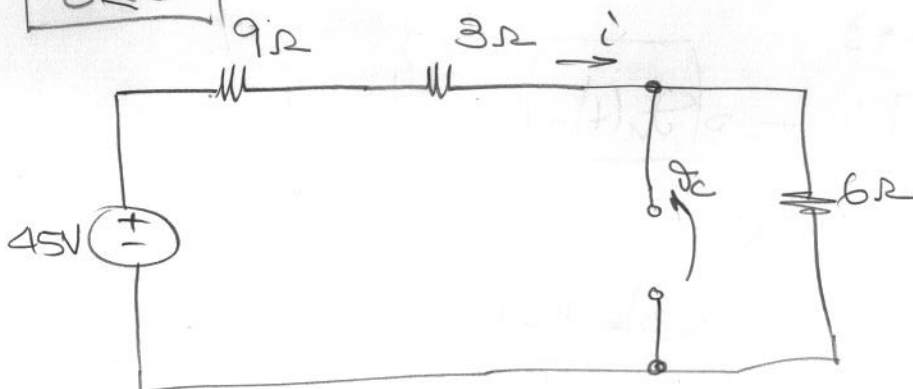


$$i = \frac{45}{18} = 2,5 \text{ A} \quad v_c = i \cdot 6 = 15 \text{ V}$$

$$i(t) = 2,5 \text{ A} \quad \forall t < 0$$


$$v_c(t) = 15 \text{ V} \quad \forall t < 0$$

$t > 0$

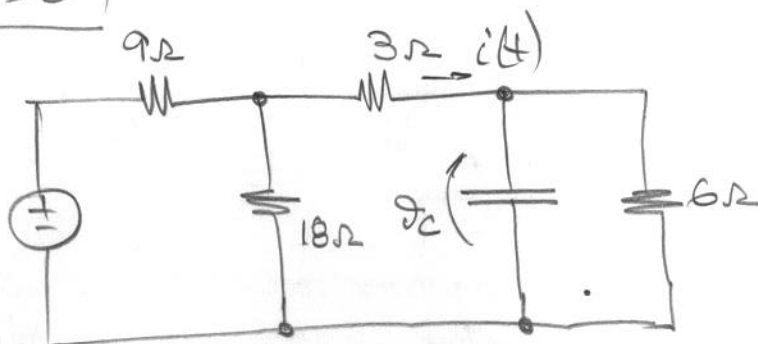


$$v_c(t) = v_f + v_u(t)$$

$$v_f = 0$$

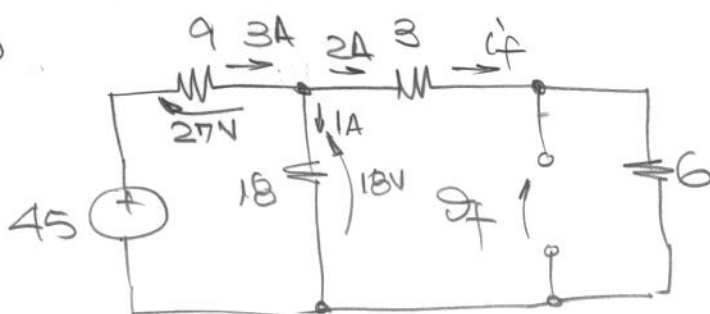

$$v_f = 2 \cdot 6 = 12 \text{ V}$$

$$v_u(t) = ?$$

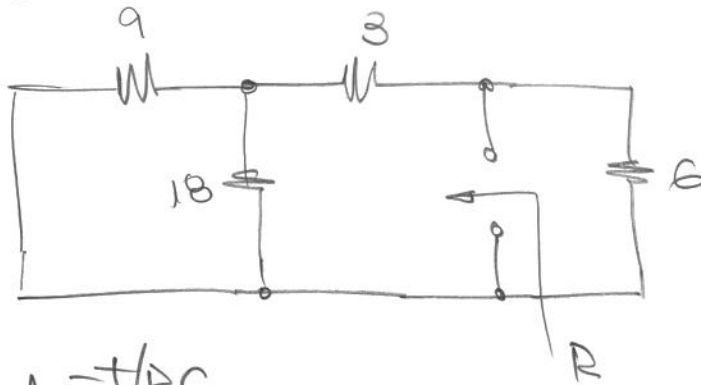

$$v_u(t) = A e^{-t/RC}$$

$$C = 0.5F, R = ?$$

$$R = 3.6 \Omega$$

$$\rightarrow v_u(t) = A e^{-t/1.8} \text{ V}$$

$$RC = 0.5 \times 3.6 = 1.8 \text{ s}$$

$$v_c(t) = 12 + A e^{-t/1.8}$$


$$v_c(0) = 15V = 12 + A \rightarrow A = 3$$

$$\therefore v_c(t) = 12 + 3 e^{-t/1.8} \text{ V} \quad t \geq 0$$

$$i(t) = i_f + i_u(t)$$

$$i_f = 2A \rightarrow (\text{da análise de } v_f)$$

$$i_u(t) = ?$$

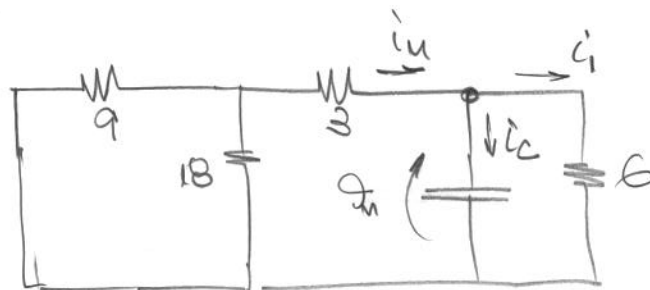


$$i_u(t) = i_c(t) + i_i(t)$$

$$i_c(t) = C \frac{dv_c(t)}{dt} = 0.5 \frac{d}{dt} (12 + 3 e^{-t/1.8}) = 0.5 \times 3 \times \left(-\frac{1}{1.8} \right) e^{-t/1.8} = -\frac{5}{6} e^{-t/1.8}$$

$$i_i(t) = \frac{v_u(t)}{6} = \frac{3}{6} e^{-t/1.8} \text{ A}$$

$$\therefore i_u(t) = i_c(t) + i_i(t) = \left(-\frac{5}{6} + \frac{3}{6} \right) e^{-t/1.8} = -\frac{1}{3} e^{-t/1.8}$$

QuESTAO 4

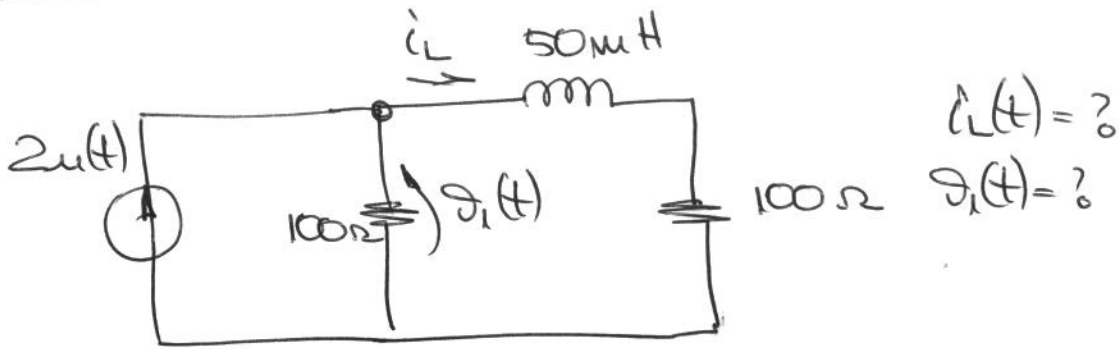


$$t < 0 \rightarrow \boxed{i_1(t) = 0} \quad \boxed{\dot{i}_L(t) = 0}$$

$t \geq 0$

$$\rightarrow \dot{i}_L(t) = \dot{i}_f + \dot{i}_n(t)$$

$$\dot{i}_f = ?$$

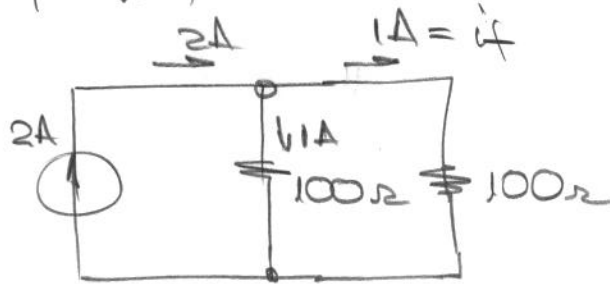


$$\boxed{i_f = 1A}$$

$$\dot{i}_n(t) = ?$$

$$i_n(t) = A e^{-Rt/L}$$

$$R = ?$$

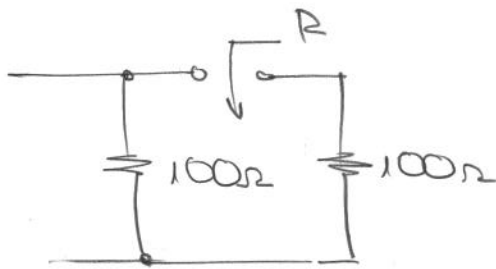

$$\boxed{R = 200 \Omega} \quad \frac{R}{L} = 4 \cdot 10^3$$

$$\dot{i}_n(t) = A e^{-4000t} \text{ A}$$

$$\dot{i}_L(t) = 1 + A e^{-4000t}$$

$$i_L(0) = 0 = 1 + A \rightarrow \boxed{A = -1}$$

$$\therefore \boxed{\dot{i}_L(t) = 1 - e^{-4000t} \text{ A}} \quad t \geq 0$$

$$\rightarrow i_1(t) = [2 - \dot{i}_L(t)] \times 100 = 100(1 + e^{-4000t})$$

$$\therefore \boxed{i_1(t) = 100(1 + e^{-4000t}) \text{ V}} \quad t > 0$$