

Avaliação Individual - Experiência 3

R.A. 061144 Nome Ricardo Diego Righetto
 Grupo 6 Turma V Data 12/07/2006

1. Desenhe o circuito lógico que realiza a máquina descrita na tabela abaixo

a) Usando Flip-flop D.

b) Usando Flip-flop JK.

A)

	X=0	X=1
00	01	10
01	01	10
10	01	10
11	10	01

FF-D:

D	Q _a	Q _n
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	1

Entrada	Atual	Próximo
	Q ₀ Q ₁	Q ₀ Q ₁
0	0 0	0 1
0	0 1	0 1
0	1 0	0 1
0	1 1	1 0
1	0 0	1 0
1	0 1	1 0
1	1 0	1 0
1	1 1	0 1

B)

	X=1	X=0
00	01	10
01	01	10
10	01	10
11	10	01

D₀

X	Q ₀ Q ₁	00	01	11	10
0	0	0	0	1	0
1	0	1	1	0	1

$$Q_{0n+1} = X\bar{Q}_0 + X\bar{Q}_1 + \bar{X}Q_0Q_1 \quad \checkmark$$

$$Q_{0n+1} = X(\bar{Q}_0 + \bar{Q}_1) + \bar{X}Q_0Q_1$$

$$Q_{0n+1} = X\bar{Q}_0Q_1 + \bar{X}Q_0Q_1$$

$$Q_{0n+1} = X \oplus Q_0Q_1$$

D₁


X	Q ₀ Q ₁	00	01	11	10
0	0	1	1	0	1
1	0	0	0	1	0

$$Q_{1n+1} = \bar{X}\bar{Q}_0 + \bar{X}\bar{Q}_1 + XQ_0Q_1 \quad \checkmark$$

$$Q_{1n+1} = \bar{X}(\bar{Q}_0 + \bar{Q}_1) + XQ_0Q_1$$

$$Q_{1n+1} = \bar{X}\bar{Q}_0Q_1 + XQ_0Q_1$$

Circuito:

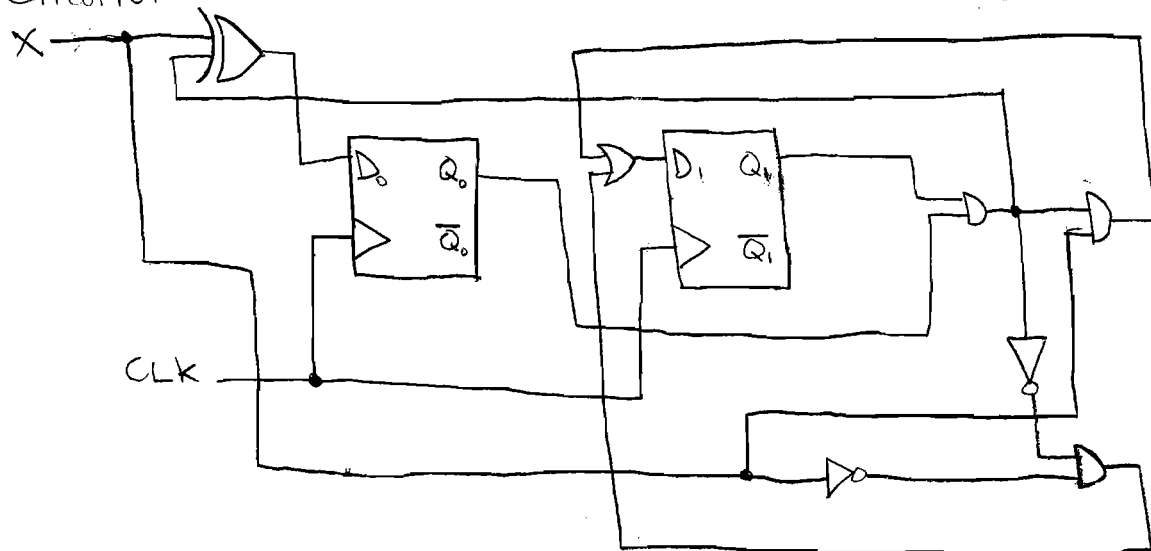

Talvez dê pra simplificar...