
	RA:	NOME:
--	-----	-------

- 1–a) Calcule a matriz de indutâncias de uma linha trifásica com espaçamento equilátero (fig. 1a); (1pto)
- 1-b) Calcule a matriz de indutâncias de uma linha trifásica com geometria horizontal não transposta (fig. 1b); (1pto)
- 1–c) Calcule a matriz de indutâncias de uma linha trifásica com geometria horizontal idealmente transposta (fig. 1b); (1pto); obs. Considere todas as indutâncias por unidade de comprimento.

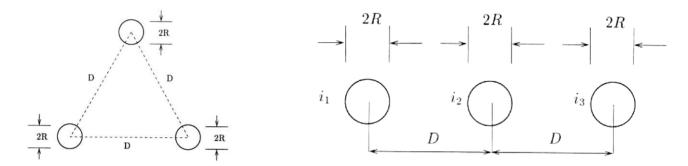

- 2-a) Calcule a matriz de capacitâncias de uma linha trifásica com espaçamento equilátero (fig. 1a); (1pto)
- 2-b) Calcule a matriz de capacitâncias de uma linha trifásica com geometria horizontal não transposta (fig. 1b); (1 pto)
- 2–c) Calcule a matriz de capacitâncias de uma linha trifásica com geometria horizontal idealmente transposta (fig. 1b); (1pto); obs. Considere todas as capacitâncias por unidade de comprimento e despreze a influência da terra.
- 3) Considere uma LT monofásica ideal a vazio, energizada a partir de um barramento infinito de tensão  $U_0$  Volts e de frequência angular  $\omega$  rad/s. O comprimento elétrico equivalente da linha é  $\pi/3$  rad e sua impedância característica é  $1/\sqrt{3}\Omega$ . Para minimizar possíveis sobretensões, são instalados dois reatores idênticos, em derivação, um em cada extremidade da linha. Para que a tensão no terminal receptor  $U_1$  seja, em regime permanente, igual à tensão do terminal emissor  $U_0$  da linha, qual deve ser o valor da indutância, em Henry, de cada reator, em função da frequência angular? (2 ptos)
- 4) Considerar uma linha de transmissão trifásica, 765 kV, 60 Hz, 300 km de comprimento, transposta, com os seguintes parâmetros:

$$z = 0.0165 + j 0.3306 \Omega/km$$
  
 $y = j 4.674*10^{-6} S/km$ 

- (a) Calcule os parâmetros dos modelos  $\pi$  equivalente e  $\pi$  nominal. (1 pto)
- (b) Conecta-se no final da linha uma carga de 1,9 kA, fator de potência unitário, a 730 kV. Calcule a regulação de tensão da linha usando os dois modelos. (1 pto)