
## EE881 – Princípios de Comunicações I


## Lista Adicional P1

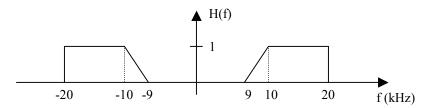1. Um sinal de faixa lateral vestigial é gerado passando-se uma onda AM através de um filtro de faixa lateral residual. A função de transferência do filtro é dada por:




Encontre a expressão para o sinal de faixa lateral residual resultante quando o sinal modulador m(t) é dado por:

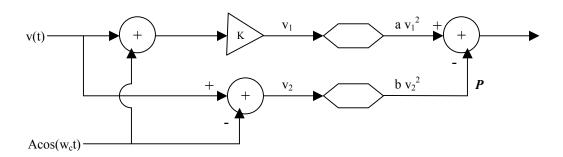- (a) A sen $(100\pi t)$ ;
- (b) A sen $(100\pi t)$  cos $(200\pi t)$ .
- 2. Considere v(t), na figura abaixo, como o sinal modulador m(t), com largura de faixa W Hz.



- (a) Determine o valor do ganho K para que s(t) seja um sinal DSB-SC sem necessidade de filtragem adicional;
- (b) Determine o valor de K e uma outra forma para v(t) se quisermos que S(t) seja um sinal AM sem filtragem adicional;
- (c) Esboce o espectro de frequências no ponto **P** para a letra a);
- (d) É possível obter um sinal DSB-SC através de uma filtragem do sinal no ponto P? Justifique sua resposta. (Considere v(t)=m(t)).

3. Um sinal AM é expresso por  $s(t)=a[1+m(t)]\cos(2\pi f_0t+\theta)$ , onde  $\theta$  é uma constante e m(t) é limitado em faixa em W Hz. Suponha que W<<f\_0 e  $|m(t)|\leq$ 1. Considere, também, o seguinte receptor:

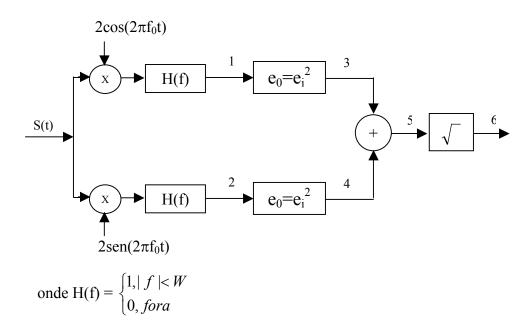

- (a) Calcule os sinais nos pontos 1 a 6 e esboce os respectivos espectros;
- (b) A condição de |m(t)|≤1 é realmente necessária? Justifique.
- 4. A mensagem  $m(t)=A_mcos(2\pi f_m t)$  foi usado para gerar o sinal VSB  $s(t)=aA_mA_ccos[2\pi(f_c+f_m)t]+A_mA_c(1-a)cos[2\pi(f_c-f_m)t]$ , onde a é uma constante positiva menor do que 1.
  - (a) Encontre as componentes em fase e em quadratura do sinal s(t);
  - (b) Qual o valor de a para o qual s(t) de reduz a um sinal DSB-SC?
  - (c) Quais os valores de a para os quais s(t) se reduz a um sinal SSB?
  - (d) Calcule a potência do sinal s(t).